



南京大學

NANJING UNIVERSITY

# 中央处理器

殷亚凤

智能软件与工程学院

苏州校区南雍楼东区225

yafeng@nju.edu.cn , <https://yafengnju.github.io/>



# 中央处理器

---

- CPU概述
- 单周期处理器设计
- **多周期处理器设计**
- 带异常处理的处理器设计





# 多周期处理器的设计

## 单周期处理器的缺陷

- 单周期处理器的CPI为1，所有指令的执行时间都以最长的load指令为准
- 最长指令时间为：
  - 锁存时间+
  - 取指令时间+
  - 寄存器取数时间+
  - ALU延迟+
  - 存储器取数时间+
  - 建立时间+
  - 时钟偏移
- 时钟周期远远大于其他指令实际所需的执行时间，效率极低
  - R-type指令、立即数运算指令不需要读内存
  - Store指令不需要写寄存器
  - 分支指令不需要访问内存和写寄存器
  - Jump 不需要ALU运算，不需要读内存，也不需要读/写寄存器

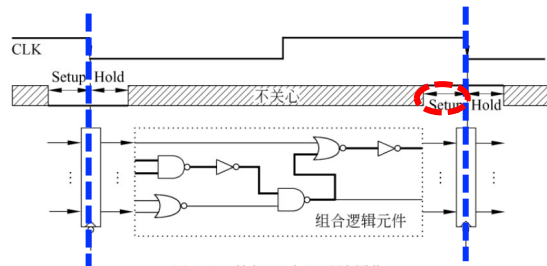


图 5.4 数据通路和时钟周期

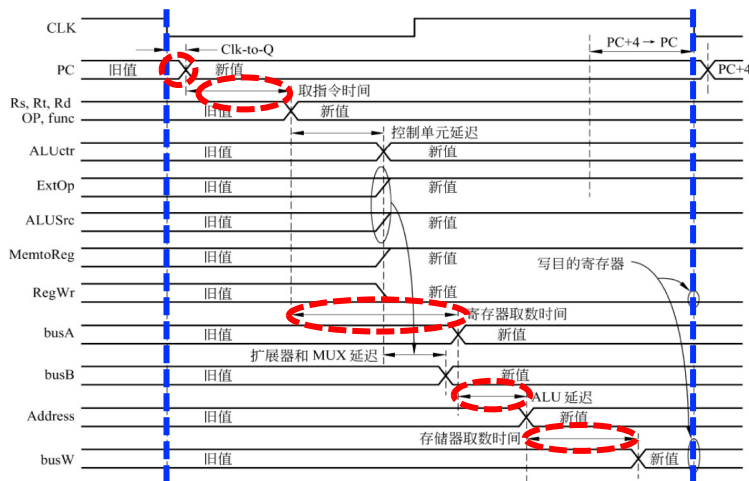



图 5.24 load 指令执行定时





## 多周期处理器的设计

## Load指令执行过程

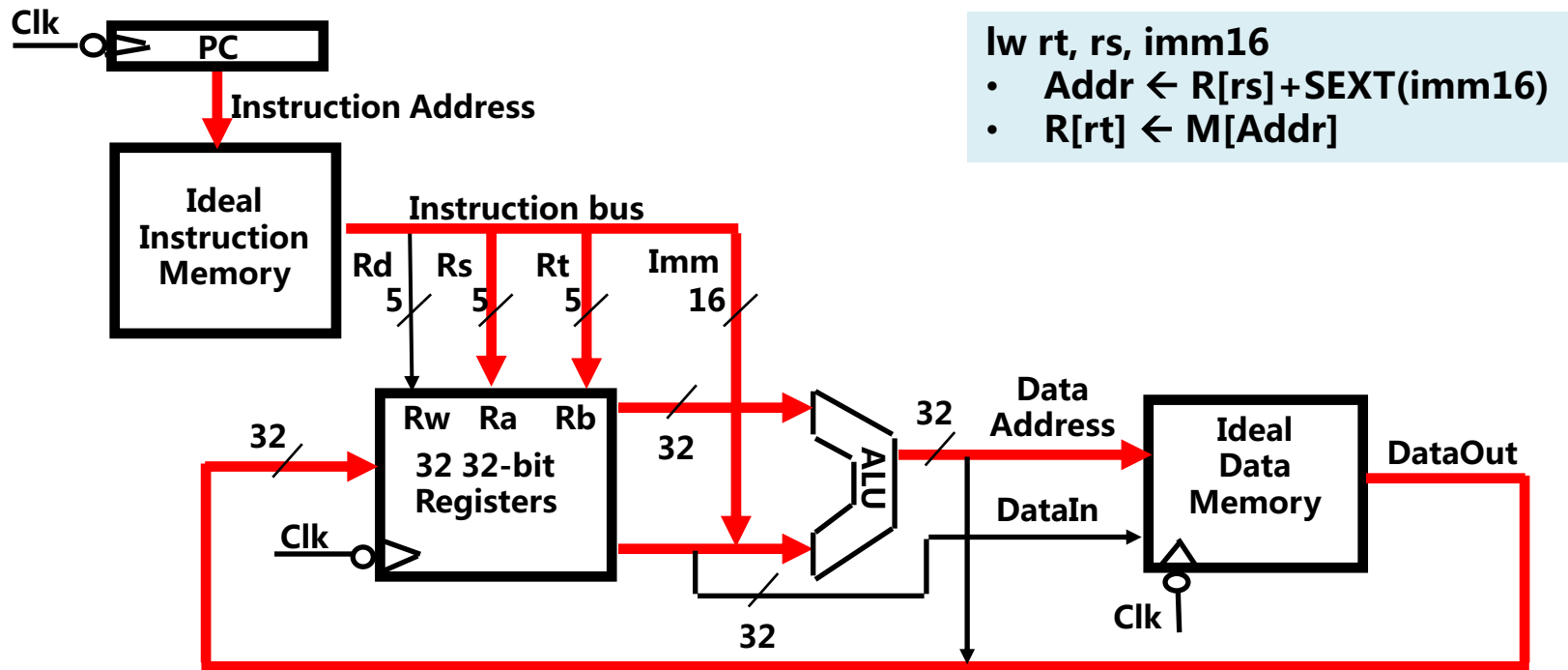




# 多周期处理器设计思路

- **单周期处理器的问题根源:**
  - 时钟周期以最复杂指令所需时间为准，太长！
- **解决思路:**
  - 把指令的执行**分成多个阶段**，每个阶段在一个时钟周期内完成
    - 时钟周期以最复杂阶段所花时间为准
    - 尽量分成大致相等的若干阶段
    - 规定每个阶段最多只能完成1次访存 或 寄存器堆读/写 或 ALU
  - 每步都设置存储元件，每部执行结果都在下个时钟开始保存到相应单元
- **多周期处理器的好处:**
  - **时钟周期短**
  - **不同指令所用周期数可以不同**，如：
    - Load：5个时钟周期
    - Jump：3个时钟周期（前两个都一样）
  - **允许功能部件**在一条指令执行过程中被**重复使用**。如：
    - 单周期有Adder和ALU（多周期时只用一个ALU，在不同周期可重复使用）
    - 单周期分开指令和数据存储器（多周期时合用，不同周期中重复使用）



## 多周期数据通路设计

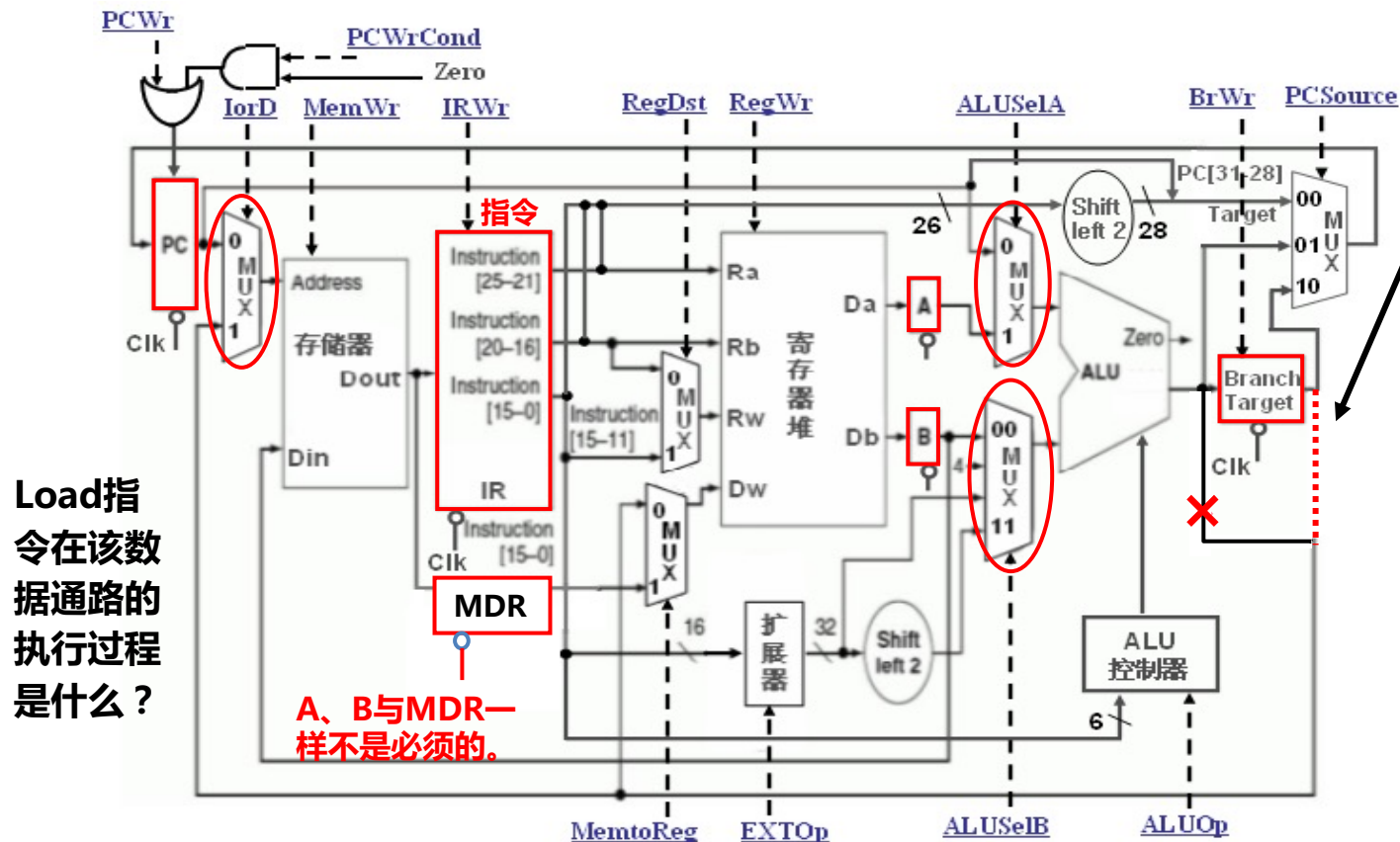

能否对P.151图5.25作左侧所述调整？

**不行！因为取数时所需的BT会被随后结果冲掉！**

只有一个ALU、一个存储器，并在多处增加了MUX和临时寄存器（加红框的）



# 多周期数据通路设计——Load指令各阶段分析

## • 取指令

- 根据PC读出指令保存到寄存器IR（指令寄存器），并执行 $PC+4$
- IR的内容不是每个时钟都更新，所以IR必须加一个“写使能”控制
- 在取指令阶段结束时，ALU的输出为 $PC+4$ ，并送到PC的输入端，但不能在每个时钟到来时都更新PC，所以PC也要有“写使能”控制

## • 译码/读寄存器

- 经过控制逻辑延迟后，控制信号更新为新值。执行一次寄存器读操作
- 读出的内容（操作数）保存到临时寄存器A和B中
- 每个时钟到来时，A和B中的值都要更新，所以不需“写使能”控制
- 计算分支目标地址： $PC+4+4*SignExt(imm16)$ ，保存到临时寄存器BranchTarget中

## • 地址生成（ALU运算）

- 选择A寄存器中的内容和扩展器的输出分别送A口和B口，控制ALU进行addu运算，结果在ALU的输出端

## • 读存储器

- 由ALU输出作为地址访问存储器，读出数据，保存在临时寄存器MDR中

## • 写结果到寄存器

- 把MDR中的内容写到寄存器堆中










# 多周期数据通路设计——寄存器堆和存储器的写定时

- **单周期机器中，寄存器组和存储器被简化为理想的：**
  - 时钟边沿到来之前，地址、数据和写使能都已经稳定
  - 时钟边沿到来时，才进行写
- **实际机器中，寄存器组和存储器的情况为：**
  - 写操作不是由时钟边沿触发，是组合电路，其过程为：
    - 写使能(WE)为 1，并且 Din 信号已稳定的前提下，经过 Write Access 时间，Din 信号被写入 Adr 处
  - **重要之处：地址和数据必须在写使能为1前稳定**

因此，存在地址Adr、数据Din和写使能WrEn信号的“竞争”问题！

 




# 多周期数据通路设计——竞争问题

- **Register File(寄存器组) :**

实际寄存器组在单周期通路中不能可靠工作

这是因为：

 - 不能保证  $Rw$  和  $busW$  在  $RegWr=1$  之前稳定  
即在  $Rw$  和  $busW$  与  $RegWr$  之间存在 “race”




- **Memory(存储器) :**

实际存储器在单周期通路中也不能可靠工作

这是因为：

 - 不能保证  $Adr$  和  $Din$  在  $WrEn=1$  之前稳定  
即：在  $Adr$  和  $Din$  与  $WrEn$  之间存在 “race”






# 多周期数据通路设计——竞争问题
 
## • 多时钟周期中解决“竞争”问题的方案

- 确认地址和数据在**第N周期**结束时已稳定
- 使写使能信号在一个周期后(即：**第N+1周期**)有效
- 在写使能信号无效前地址和数据不改变



“Race” 问题有时会导致机器神秘出错！





- 
- The diagram illustrates the state of a 5-stage CPU pipeline at the beginning of a clock cycle. A clock signal (Clk) is shown at the top, with a blue arrow indicating the duration of "One 'Logic' Clock Cycle". A red arrow points to the start of the cycle with the text "You are here!".
- PC (Program Counter):** Receives a 32-bit input from the ALU and outputs a 32-bit signal to the Memory Address Register (Adr). It is labeled "PCWr=?".
  - Memory Address Register (Adr):** Receives a 32-bit input from the PC and outputs a 32-bit signal to the Real Memory block. It is labeled "MemWr=?".
  - Real Memory:** Receives a 32-bit data input (Din) and outputs a 32-bit signal (Dout) to the Instruction Register (IR). It is labeled "IRWr=?".
  - Instruction Register (IR):** Receives a 32-bit input from the Real Memory and outputs a 32-bit signal to the ALU. It is labeled "ALUOp=?".
  - ALU (Arithmetic Logic Unit):** Receives a 32-bit input from the IR and a 4-bit control signal from the ALU Control block. It outputs a 32-bit signal back to the PC.
  - ALU Control:** Receives a 4-bit control signal and outputs a 32-bit signal to the ALU.
- At the start of the clock cycle, the PC and IR registers are being updated with new values. The ALU is performing an operation based on the instruction in the IR and the control signal.


**PCWr=1, MemWr=0, IRWr=1, ALUOp=addu**


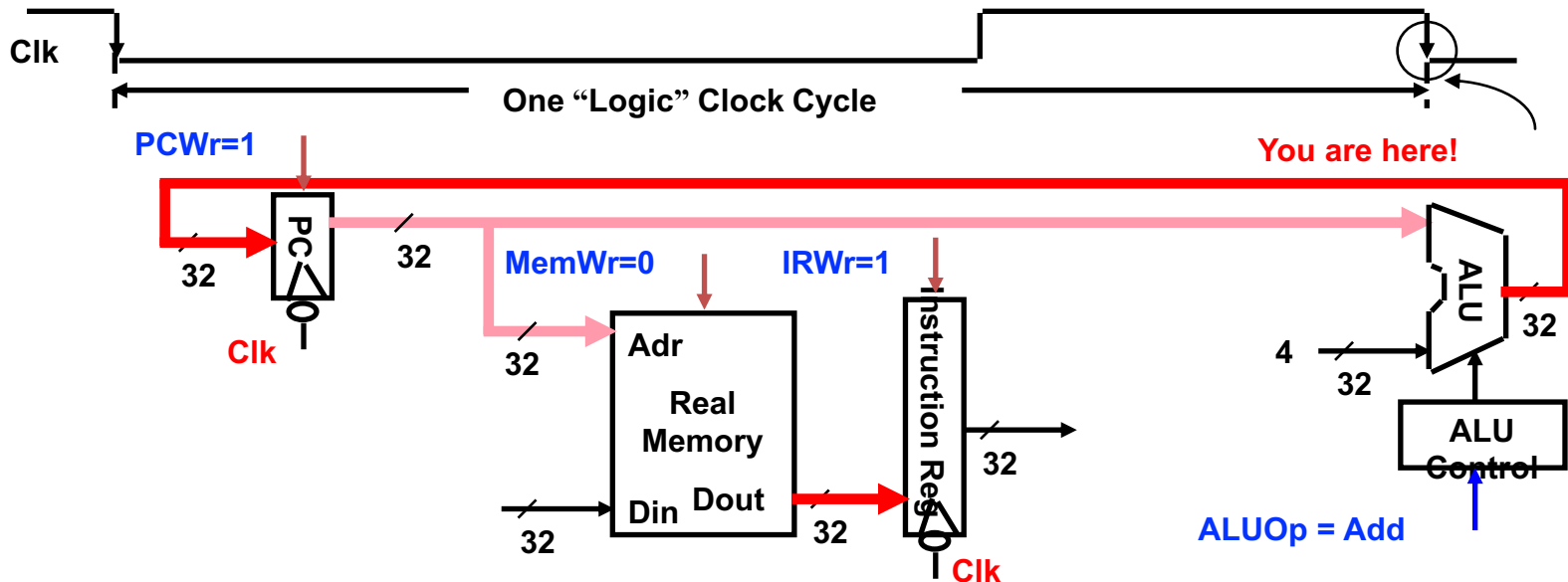
# 多周期数据通路设计——取指周期结束时

- 每一个周期都在下一个时钟到来时结束 (此时，存储元件被更新):

$$\text{IR} \leftarrow \text{M}[\text{PC}] \quad \text{PC} \leftarrow \text{PC} + 4$$



取指结束时，新的PC值(PC+4)开始写入PC：  
即下个周期里，PC中已经是PC+4了。

取指结束时，当前指令开始写入IR！为保证本指令期间IR中指令不变，后面周期中IRWr应该为0



# 多周期数据通路设计——取指周期：第一个周期

分析：取指周期中各控制信号的取值应为？

想想看，和单周期有哪些不同？

PC的更新时间

PC需要写使能信号（非每个周期都写）


多了一个指令寄存器IR

每个周期产生各自的控制信号.....

为什么多周期时需要 PCWr?

取指令状态Ifetch

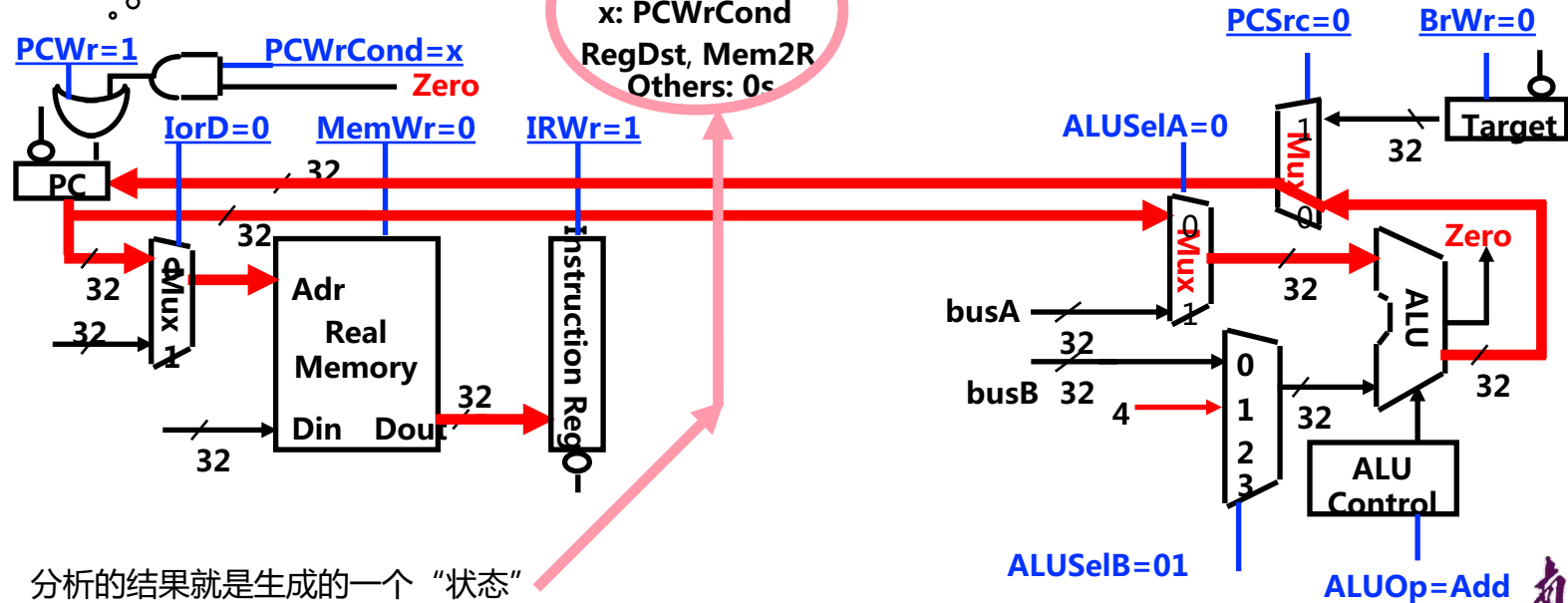ALUOp=Add  
1: PCWr, IRWr  
x: PCWrCond  
RegDst, Mem2R  
Others: 0s






# 多周期数据通路设计——寄存器取/指令译码周期：第二个周期

- $\text{busA} \leftarrow \text{RegFile}[\text{rs}] ; \text{busB} \leftarrow \text{RegFile}[\text{rt}] ;$
- $\text{Decoder} \leftarrow \text{Op and Func};$
- ALU is not being used:  $\text{ALUctr} = \text{xx}$

指令未译码，故只执行公共操作

ALU空闲，可用ALU“投机计算”转移地址！

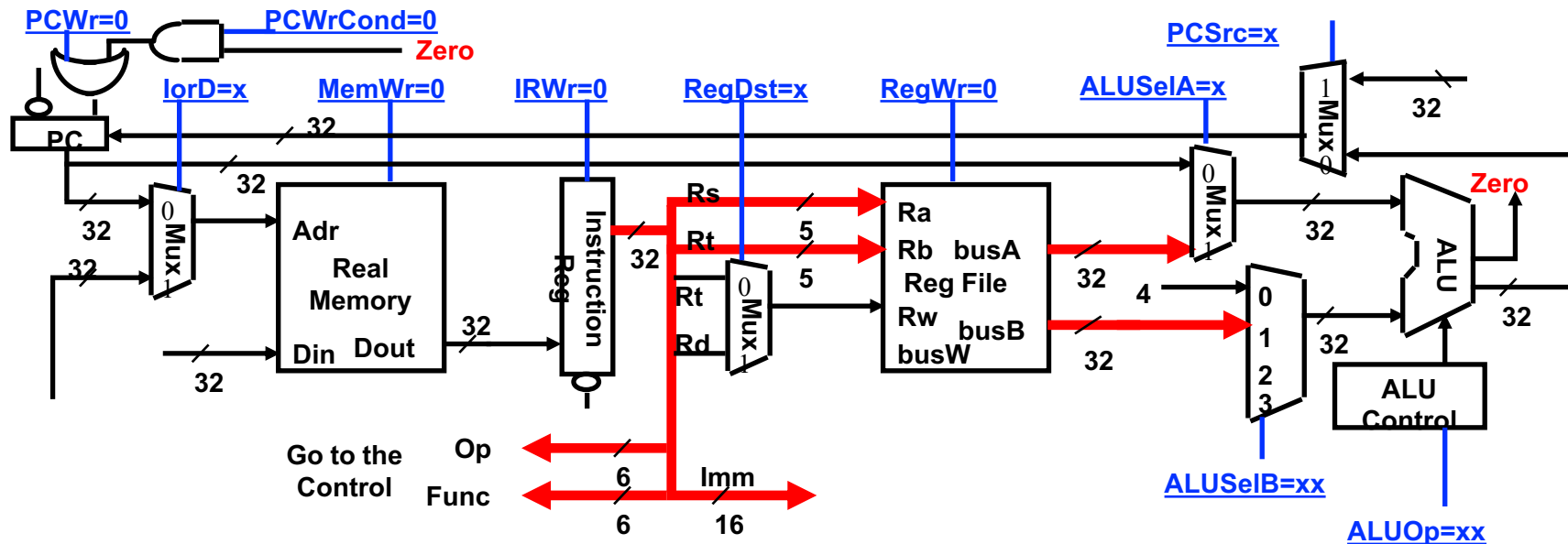

问题：PC中已是下条顺序指令的地址，对本条指令的执行有没有影响？

没有影响，因为 $\text{IRWr}=0$ ！

转移地址投机计算的数据通路如何实现？





# 多周期数据通路设计——寄存器取/指令译码周期：第二个周期


- $\text{busA} \leftarrow \text{Reg}[\text{rs}] ; \text{busB} \leftarrow \text{Reg}[\text{rt}] ;$
- $\text{Decoder} \leftarrow \text{Op and Func};$
- 投机 :  $\text{Target} \leftarrow \text{PC} + \text{SignExt}(\text{Imm16}) * 4$   
(为什么不是  $\text{PC} + 4 + \text{SignExt}(\text{Imm16}) * 4$  ? )

取并译码状态 Rfetch/Decode

ALUOp=Add 1: BrWr, ExtOp  
ALUSelB=10 x: RegDst, PCSrc  
lorD, MemtoReg Others: 0s

为什么不直接送 PC? 为什么加 BrWr?


控制信号与指令相关吗?

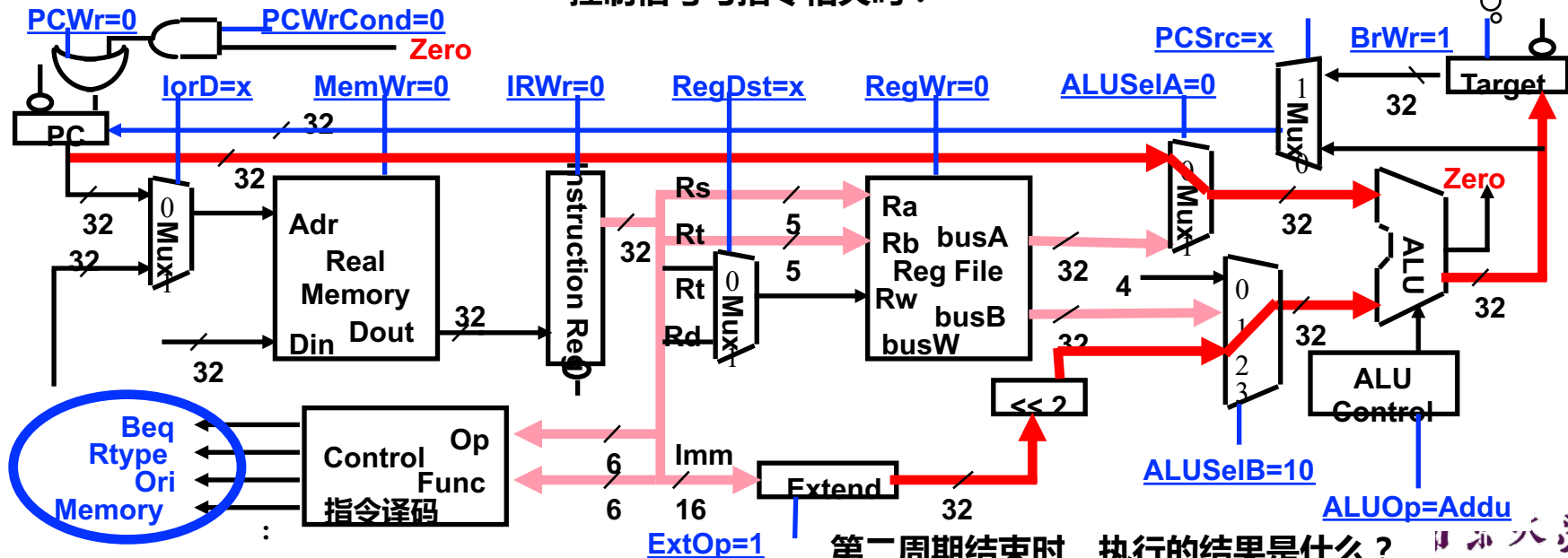





# 多周期数据通路设计——寄存器取/指令译码周期：第二个周期

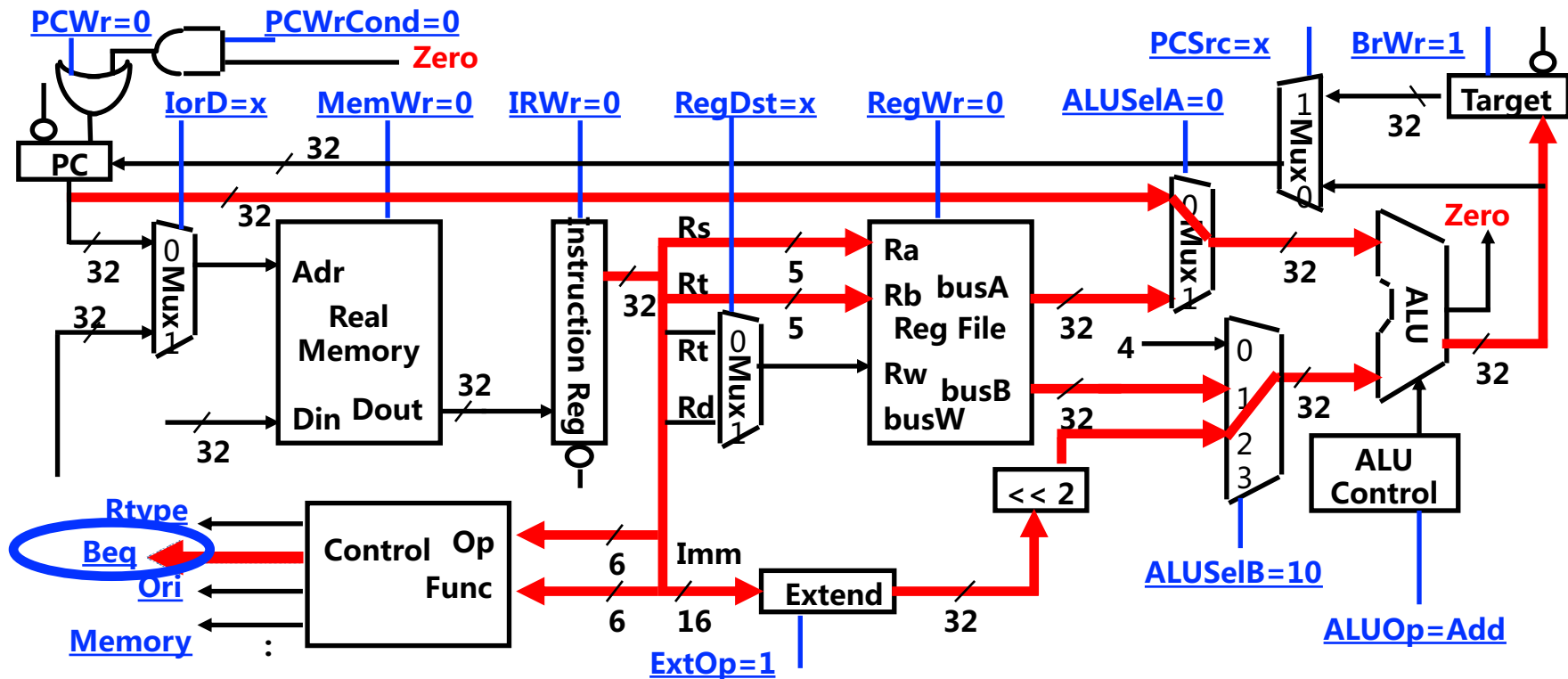

如果指令译码输出为：Beq

下面第三个周期就是Beq指令的第一个执行周期！




**若不“投机”，则在此周期前还要加一个周期，用来计算转移地址后保存到Target中！**

- **if (busA == busB)**
  - **PC ← Target**

## 分支执行状态BrFinish

ALUOp=Sub ALUSelB=01  
x: lorD, Mem2Reg RegDst, ExtOp  
4: PCWrCond ALUSelA PCSrc

## 控制信号的取值是什么？

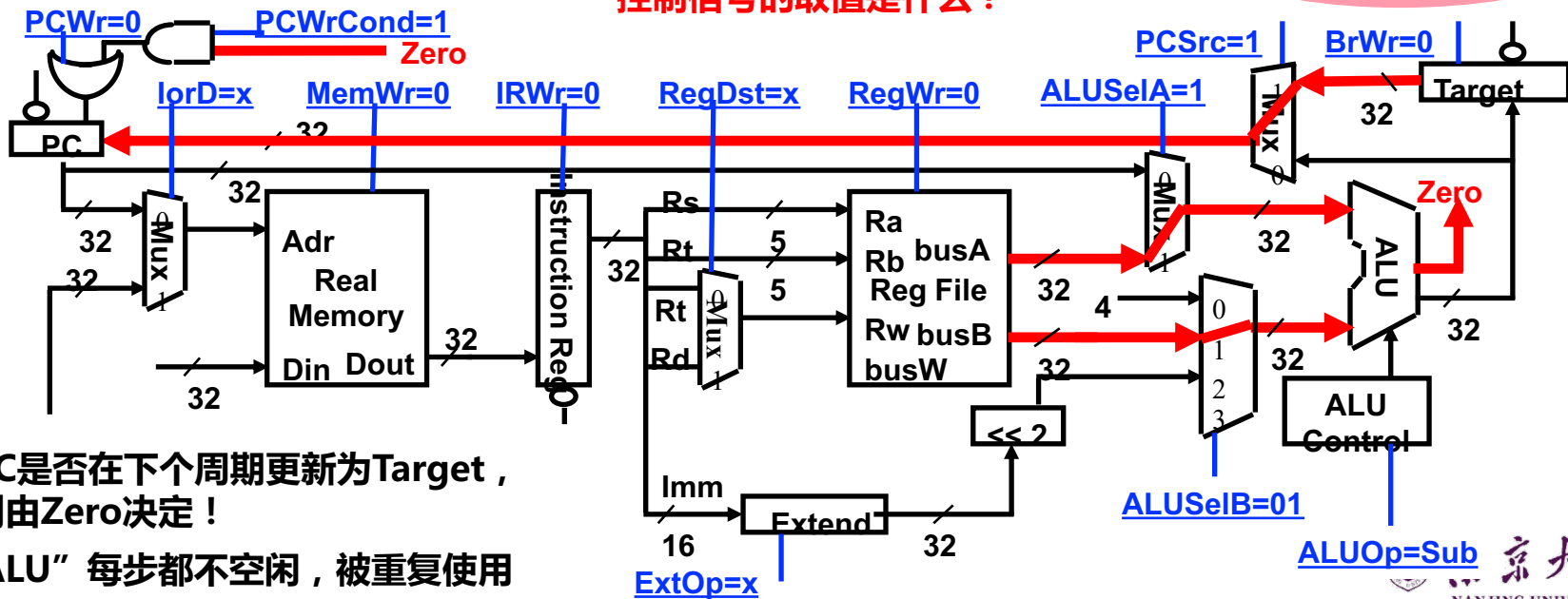


**PC是否在下个周期更新为Target, 则由Zero决定!**

## “ALU” 每步都不空闲，被重复使用



# 多周期数据通路设计——寄存器取/指令译码周期：第二个周期

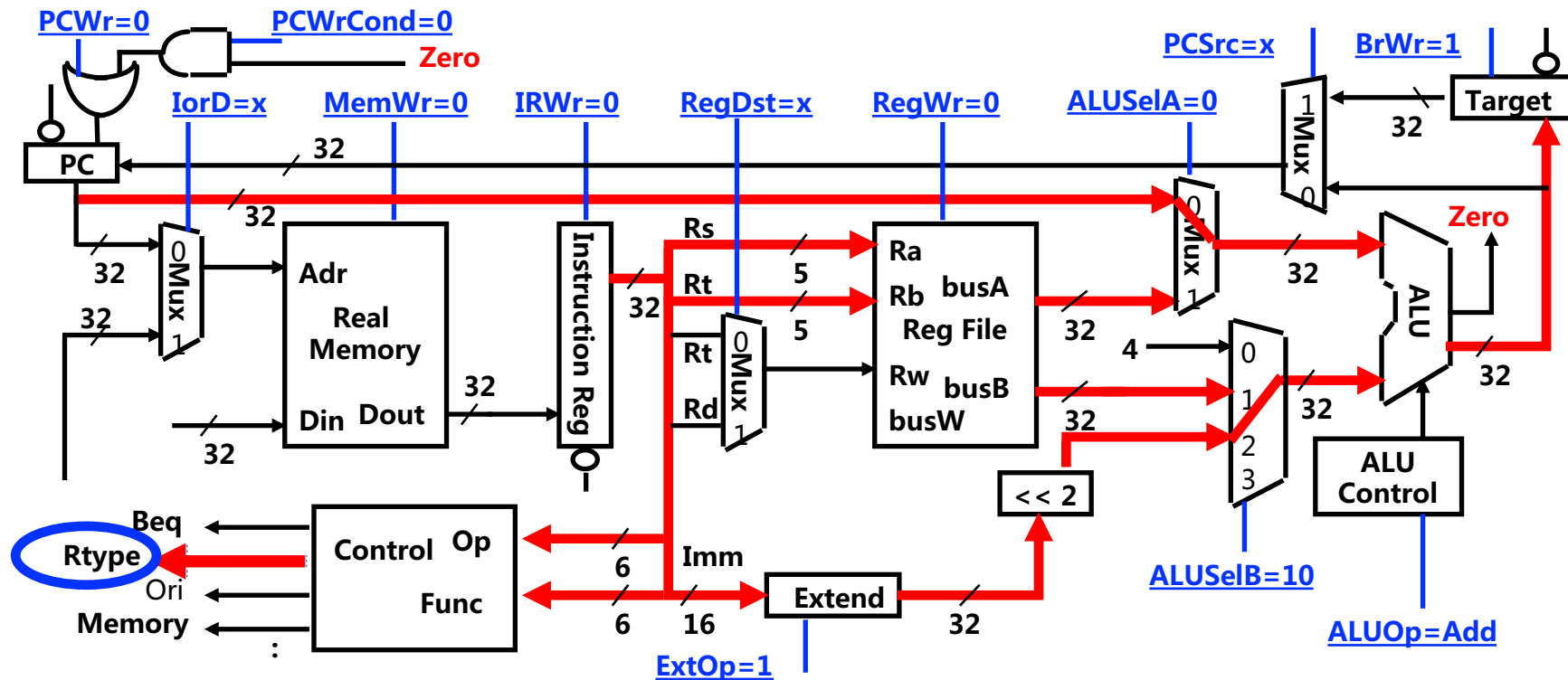

如果指令译码输出为：R-Type

第三个周期就是R-Type指令的第一个执行周期！




# 多周期数据通路设计——R-type指令的执行周期：第三个周期

- ALU Output  $\leftarrow$  busA op busB
- R-type指令第一个周期控制信号取值？

1: RegDst ALUSelA  
 ALUSelB=01 ALUOp=Rtype  
 x: PCSrc, IorD ExtOp 0: MemtoReg

R型指令执行  
 状态RExec

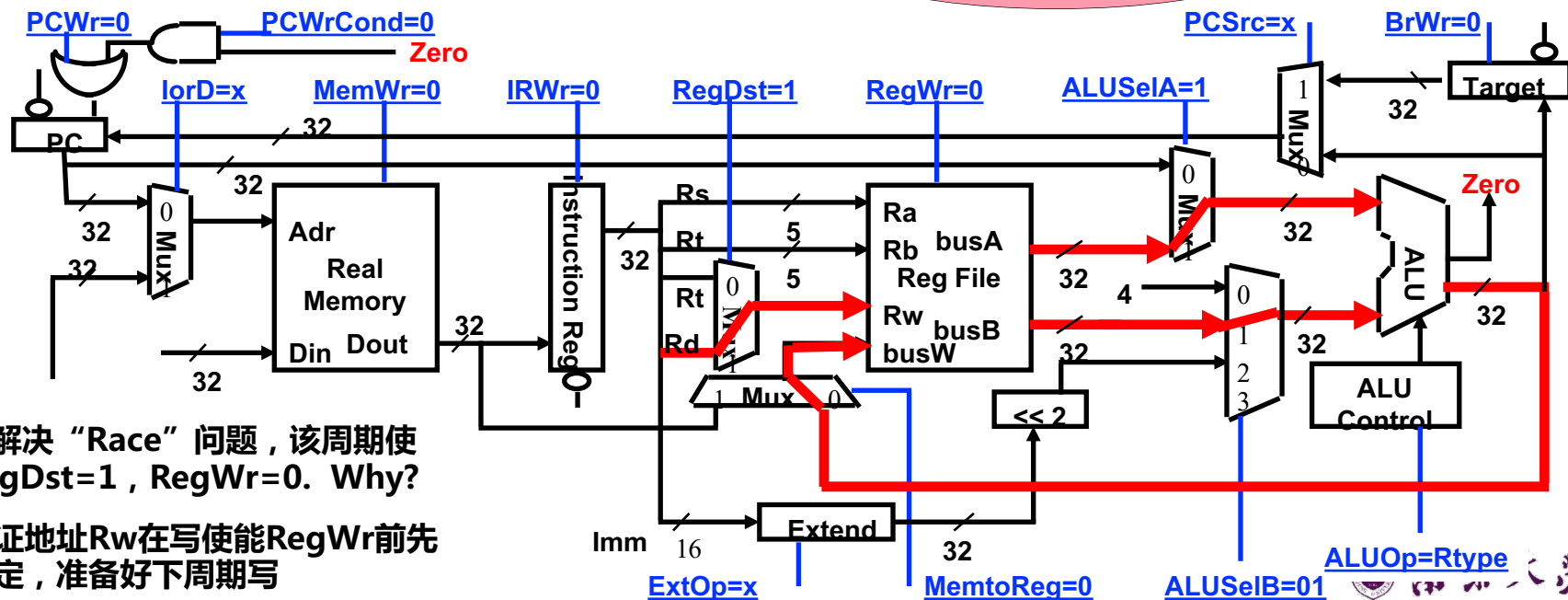




### R-type指令第二个周期控制信号取值？

x: IorD, PCSrc    ExtOp

## 结束状态 Rfinish

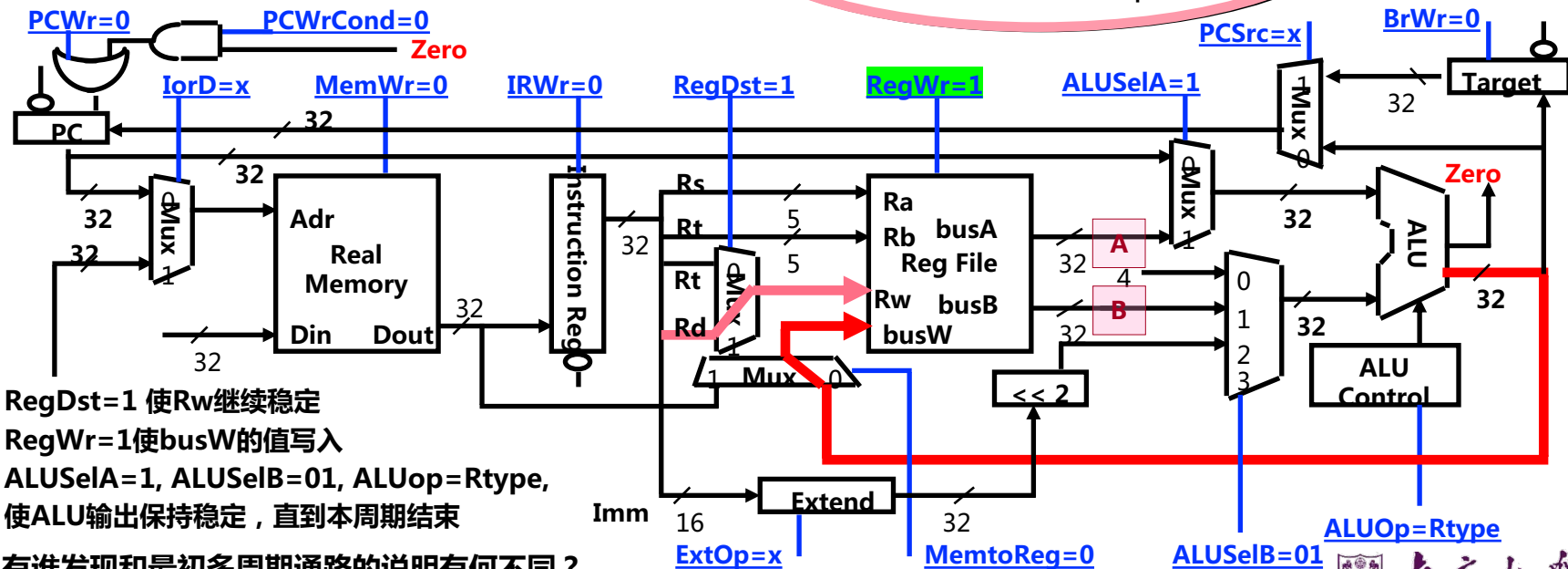


**ALUSelA=1, ALUSelB=01, ALUOp=Rtype,**  
使ALU输出保持稳定，直到本周期结束

有谁发现和最初多周期通路的说明有何不同？  
这里少了些什么？为什么能少？(A、B可少)



# 多周期数据通路设计——寄存器取/指令译码周期：第二个周期

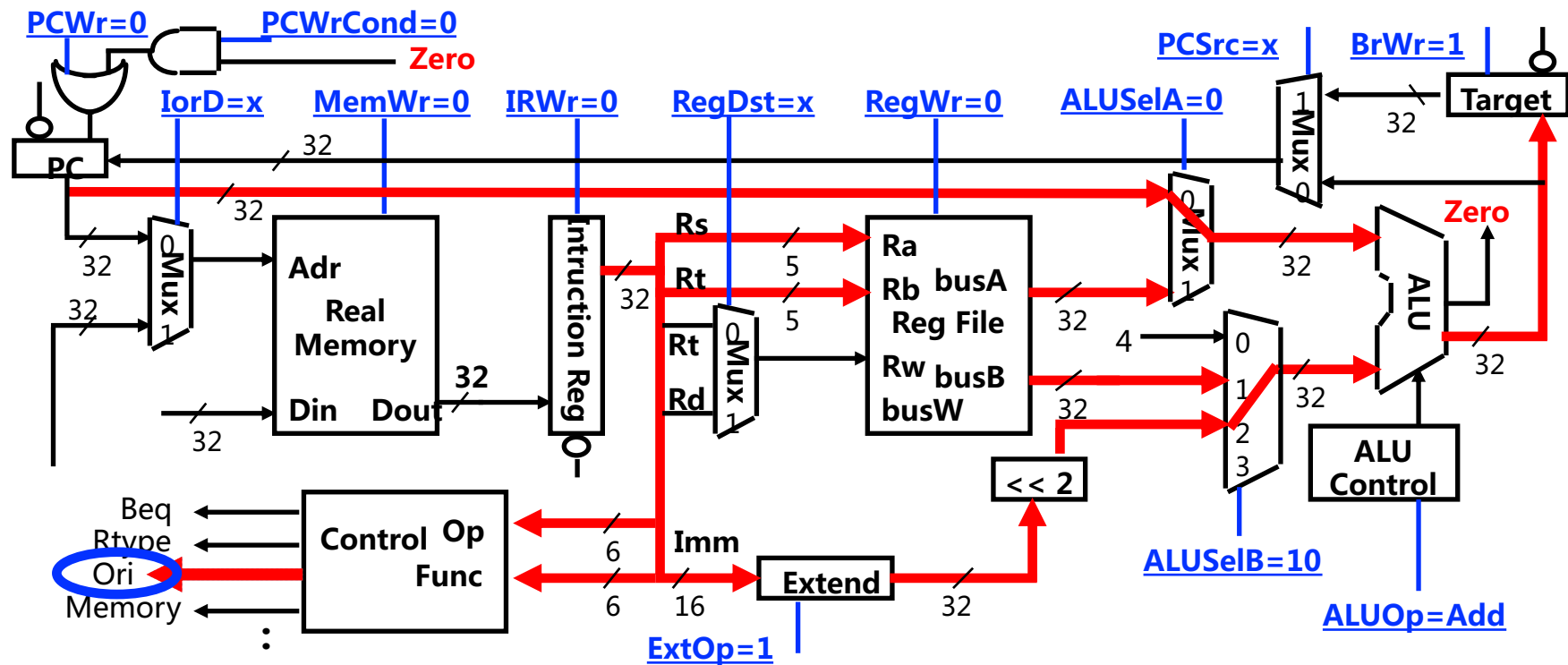

指令译码输出为：ori

下面第三个周期就是ori指令的第一个执行周期！




# 多周期数据通路设计——Ori 指令执行周期：第三个周期

- ALU output  $\leftarrow$  busA or ZeroExt[Imm16]

ori指令的第一个周期，控制信号取值？

ALUOp=Or 1: ALUSelA  
ALUSelB=11 0: MemtoReg  
x: IorD, PCSrc

Ori指令执行状态  
OriExec

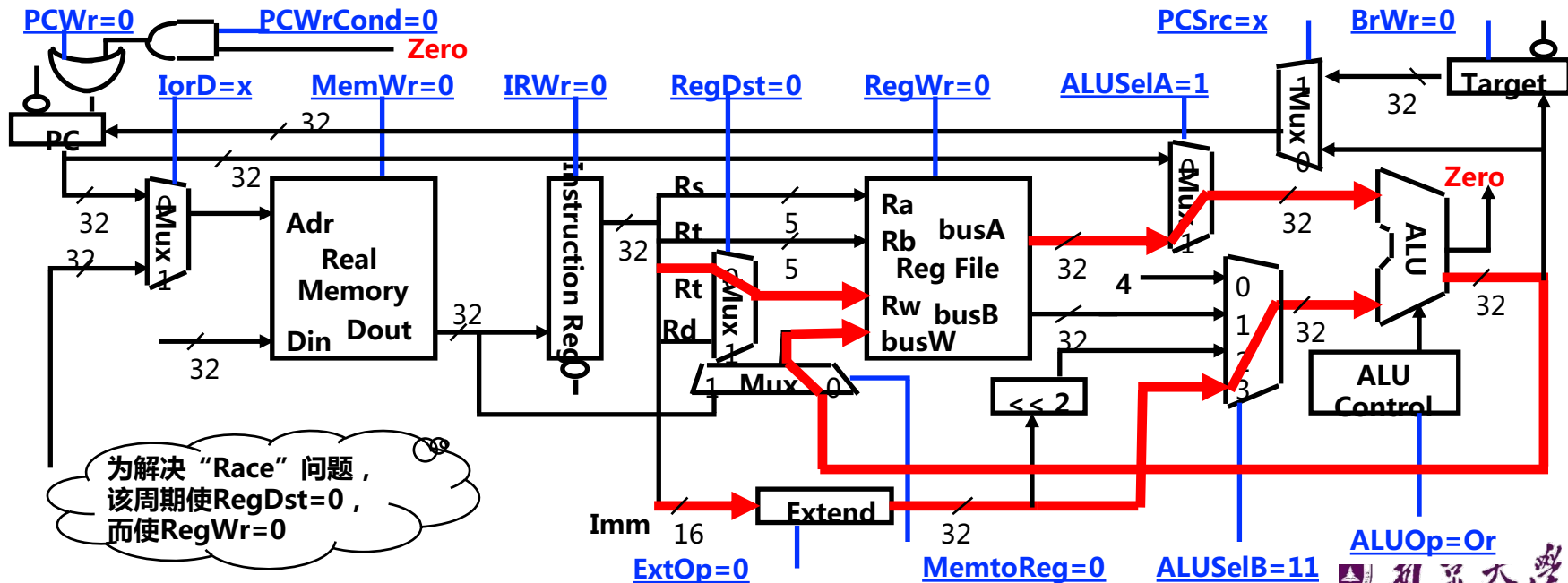



- ### ori指令的第二个周期控制信号取值？

ALUSelB=11 1: ALUSelA

RegWr

## Ori指令结束状态


# OriFinish







# 多周期数据通路设计——寄存器取/指令译码周期：第二个周期

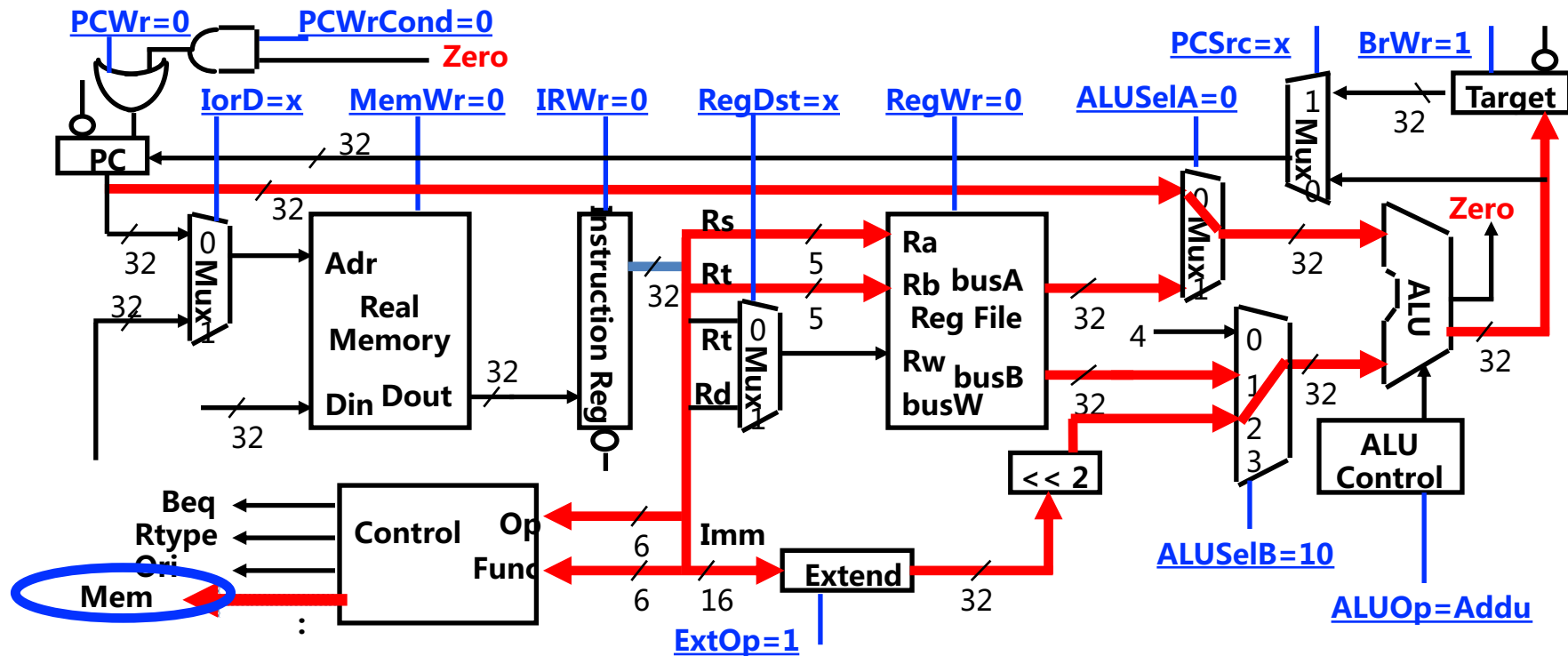

指令译码输出：访存指令 (lw 或 sw)

第三个周期就是lw/sw指令的第一个周期！






# 多周期数据通路设计——lw/sw内存地址计算周期：第三个周期

- ALU output  $\leftarrow$  busA + SignExt[Imm16]  
lw/sw指令的第一个周期控制信号取值？

1: ExtOp ALUSelA  
ALUSelB=11 ALUOp=Add  
x: MemtoReg PCsrc

MemAdr

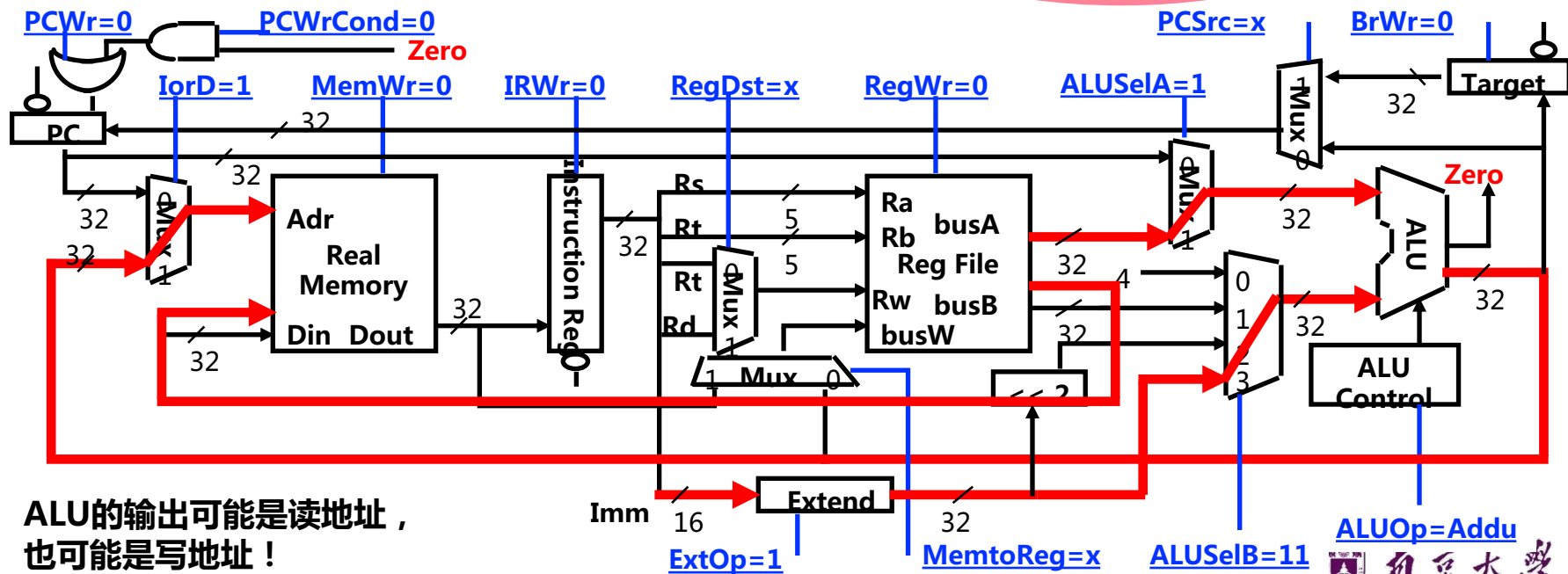

ALU的输出可能是读地址，  
也可能是写地址！




# 多周期数据通路设计——sw指令存数周期：第四个周期

- $M[ALU\ output] \leftarrow busB$

sw指令的第二个周期，控制信号取值？

1: ExtOp    MemWr  
ALUSelA    ALUSelB=11  
ALUOp=Add    x: PCSrc, RegDst  
MemtoReg

swFinish

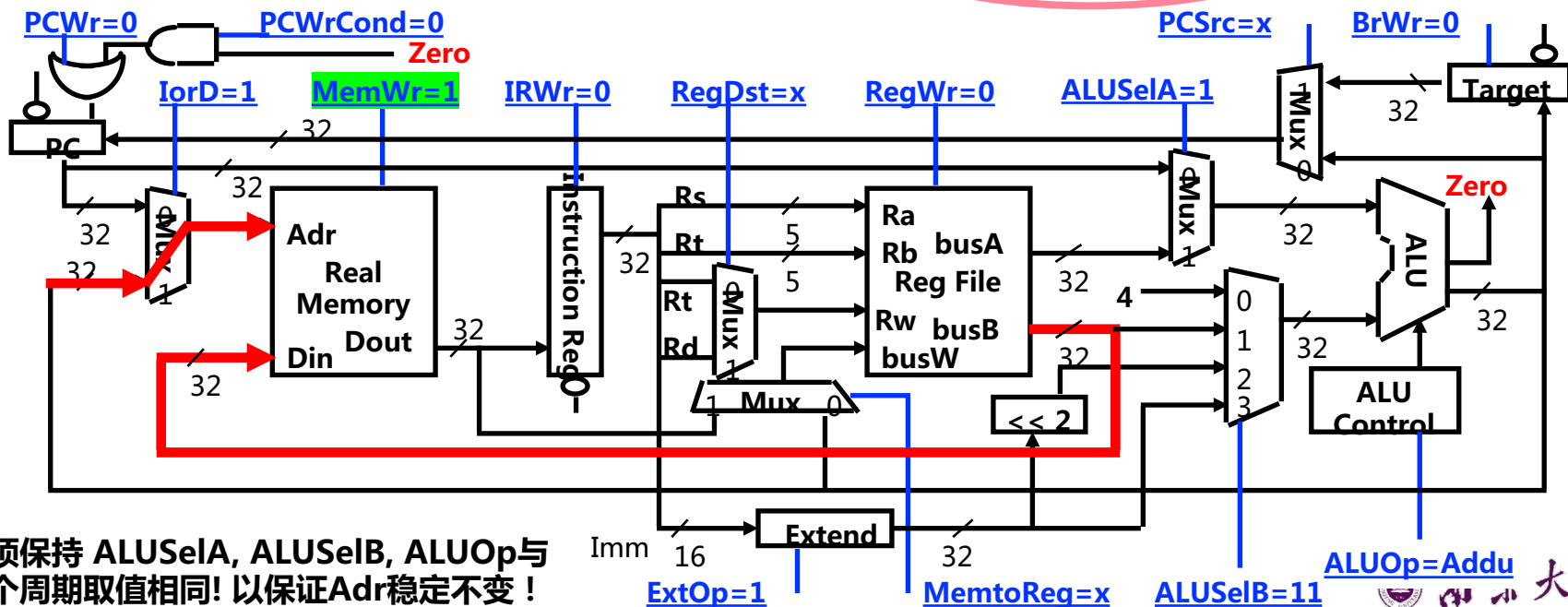




# 多周期数据通路设计——lw指令取数周期：第四个周期

- Mem Dout  $\leftarrow$  M[ALU output]

lw指令的第二个周期，控制信号取值？

1: ExtOp ALUSelA, IorD  
ALUSelB=11 ALUOp=Add  
MemtoReg x: PCSrc

MemFetch

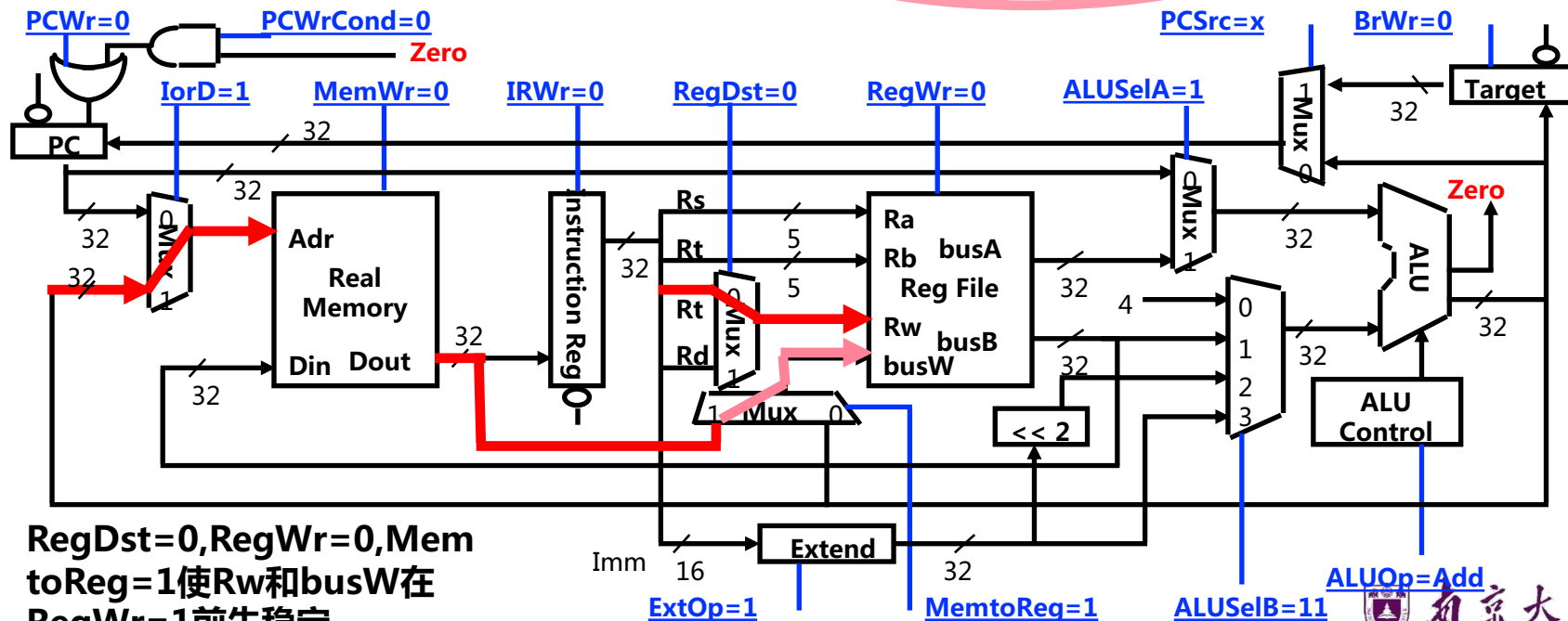

RegDst=0, RegWr=0, MemtoReg=1使Rw和busW在RegWr=1前先稳定







- ### lw指令的第三个周期，控制信号取值？

1: ALUSelA    RegWr, ExtOp  
  MemtoReg    ALUSelB=11  
ALUOp=Add    x: PCSrc

# IwFinish

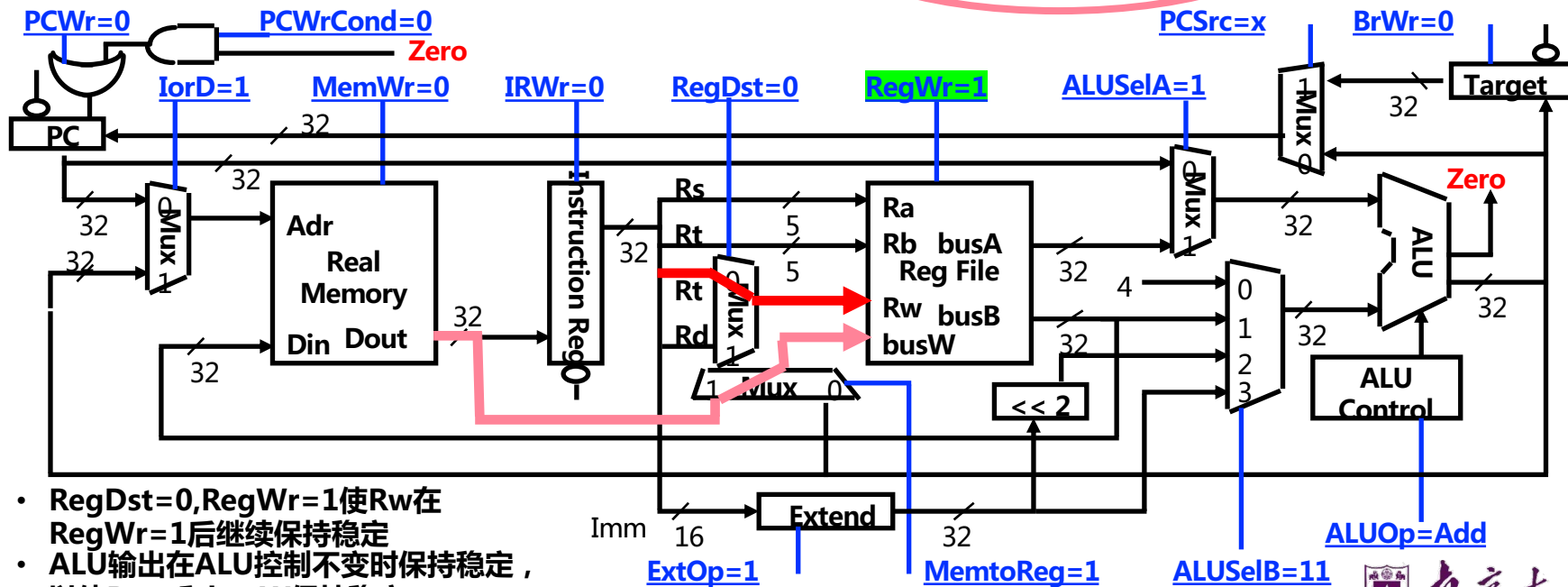

 - RegDst=0,RegWr=1使Rw在RegWr=1后继续保持稳定
- ALU输出在ALU控制不变时保持稳定,以使Dout和busW保持稳定。



下面关键是如何控制在不同周期产生不同的控制信号取值！这就是控制器的任务。下面考虑如何设计控制器！



# 多周期数据通路设计——状态转换图


每来一个时钟，进入下一个状态

每个状态下，输出的控制信号有相应的不同取值！

**问题：**控制器应采用“摩尔机”还是“米利机”实现？  
(摩尔机！与输入无关)

**问题：**各指令的时钟数多少？


**下一步目标：**  
设计“状态转换电路”  
(控制器)

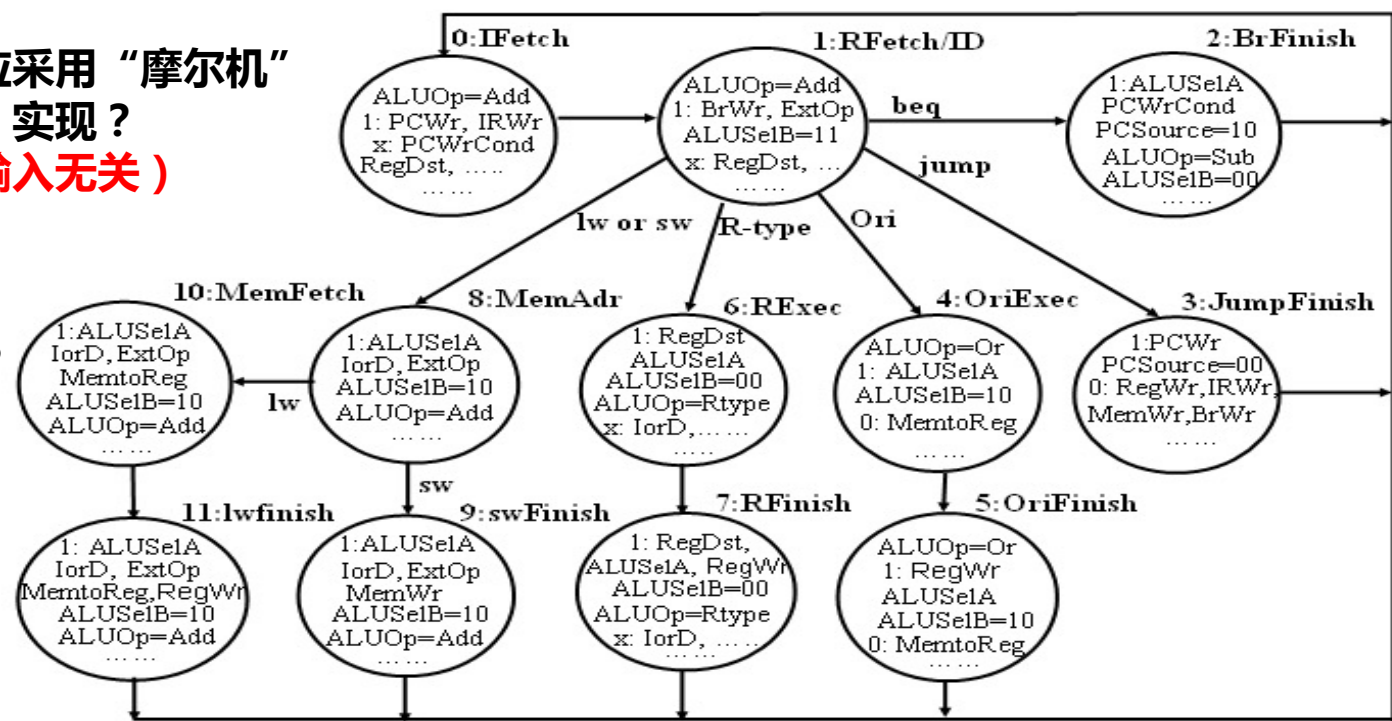

R-4, ori-4, beq-3, Jump-3, lw-5, sw-4



# 控制器设计——回顾：单周期数据通路

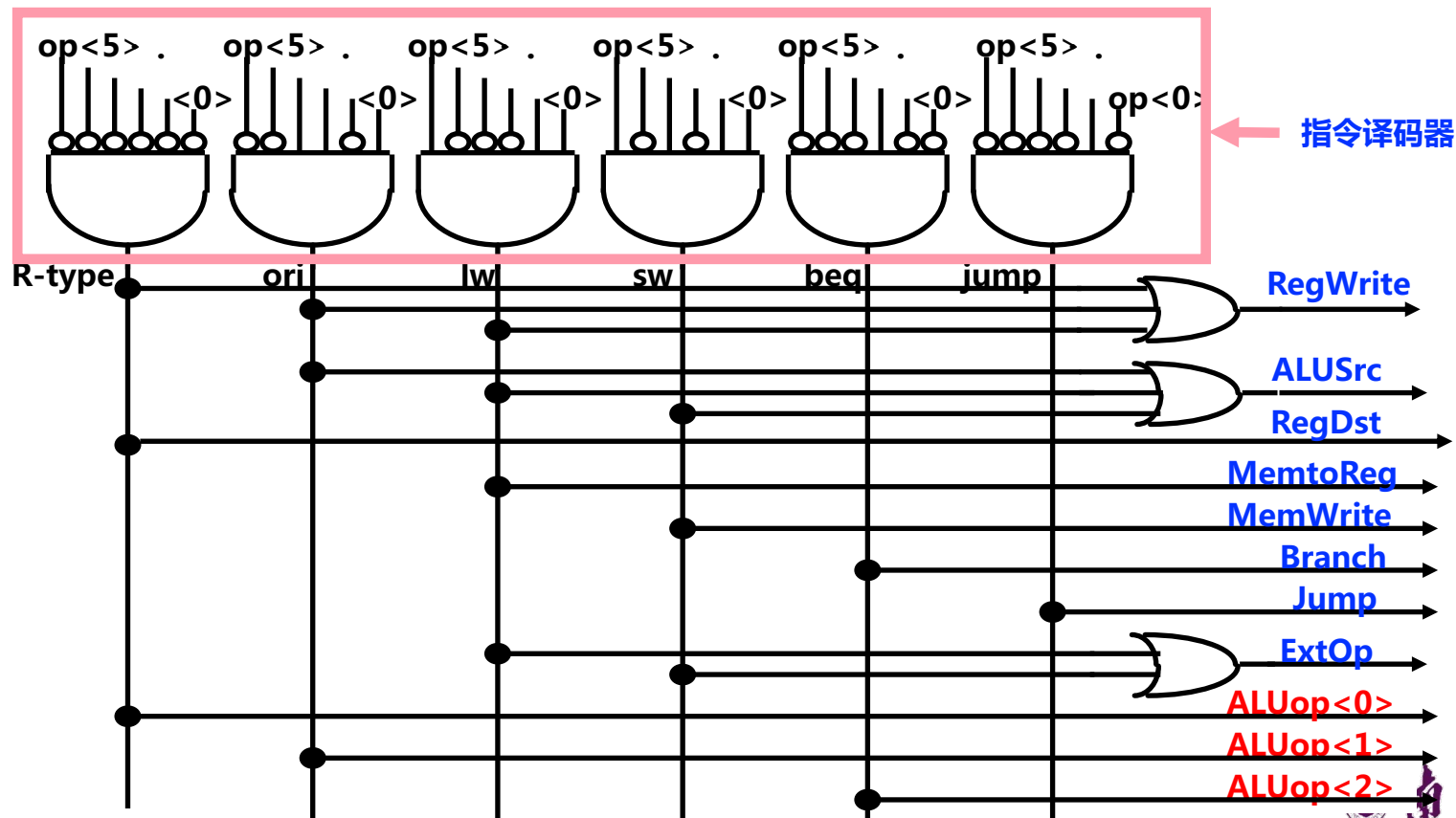





# 控制器设计——多周期控制器的实现

单周期控制器的实现：控制信号在整个指令执行过程中不变，用真值表能反映指令和控制信号的关系。根据真值表就能实现控制器！多周期控制器能不能这样做？

多周期数据通路的控制更复杂，  
体现在：每个指令有多个周期，  
每个周期控制信号取值不同！


- 多周期控制器功能描述方式：
  - **有限状态机**：用硬连线路(PLA)实现
  - **微程序**：用ROM存放微程序实现

初始表示


顺序控制

逻辑表示

实现技术

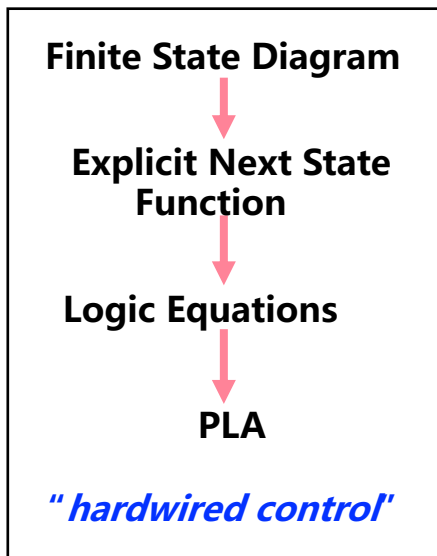

硬连线路控制器  
(硬布线控制器)

 


微程序控制器



# 硬连线控制器设计——时序控制的描述

由时钟、当前状态和操作码确定下一状态。不同状态输出不同控制信号值

控制逻辑采用“摩尔机”方式，即：输出函数仅依赖于当前状态

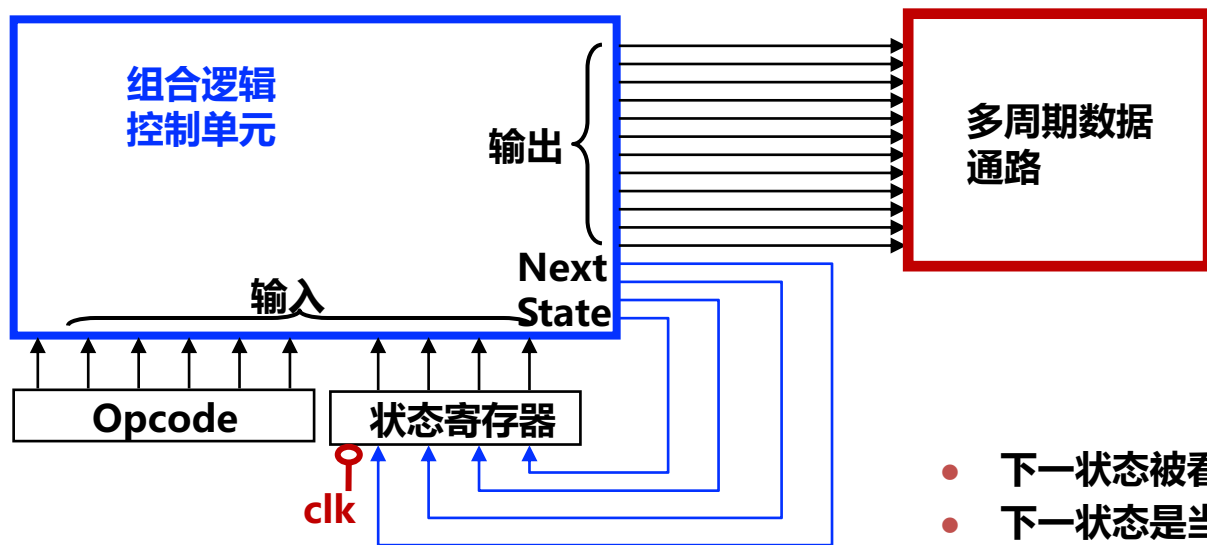

- 下一状态被看成和其他控制信号一样。
- 下一状态是当前状态和操作码的函数。
- 每来一个时钟，当前状态变到下一个状态
- 在不同状态下输出不同的控制信号。

下一步目标：设计控制逻辑 ( control Logic )




# 硬连线控制器设计——多周期控制器状态转换表

当前状态 $S_3S_2S_1S_0$	指令操作码 $OP_5OP_4OP_3OP_2OP_1OP_0$	下一状态 $NS_3NS_2NS_1NS_0$
State2、3、5、7、9、11		0 0 0 0
State0 (IFetch)		0 0 0 1
State1 (ID/RFetch)	000100 (beq)	0 0 1 0
State1 (ID/RFetch)	000010 (jump)	0 0 1 1
State1 (ID/RFetch)	001101 (ori)	0 1 0 0
State4 (OriExec)		0 1 0 1
State1 (ID/RFetch)	000000 (R-type)	0 1 1 0
State6 (RExec)		0 1 1 1
State1 (ID/RFetch)	100011 (lw)	1 0 0 0
State1 (ID/RFetch)	101011 (sw)	1 0 0 0
State8 (MemAdr)	101011 (sw)	1 0 0 1
State8 (MemAdr)	100011 (lw)	1 0 1 0
State10 (MemFetch)		1 0 1 1

以上功能可以由PLA电路来实现！



# 硬连线控制器设计——PLA组合逻辑控制单元(硬布线方式)

 


左上角：由操作码和当前状态确定下一状态的电路  
右下角：由当前状态确定控制信号的电路

你能找出图中的错误吗？  
有三个点的位置不对！已改正！



# 硬连线控制器设计——PLA组合逻辑控制单元(另一种布局)

 



# 微程序控制器设计

## 硬连线路设计的特点：

- **优点**：速度快，适合于简单或规整的指令系统，例如，MIPS指令集。
- **缺点**：它是一个多输入/多输出的巨大逻辑网络。对于复杂指令系统来说，结构庞杂，实现困难；修改、维护不易；灵活性差。甚至无法用有限状态机描述！

## 简化控制器设计的一个方法：微程序设计

### 微程序控制器的基本思想：


- 仿照程序设计的方法，编制每个指令对应的微程序
- **每个微程序由若干条微指令构成，各微指令包含若干条微命令**（一条微指令相当于一个状态，一个微命令就是状态中的控制信号）
- 所有指令对应的微程序放在只读存储器中，执行某条指令时，取出对应微程序中的各条微指令，**对微指令译码产生对应的微命令，这个微命令就是控制信号**。这个只读存储器称为控制存储器（Control Storage），简称控存CS。




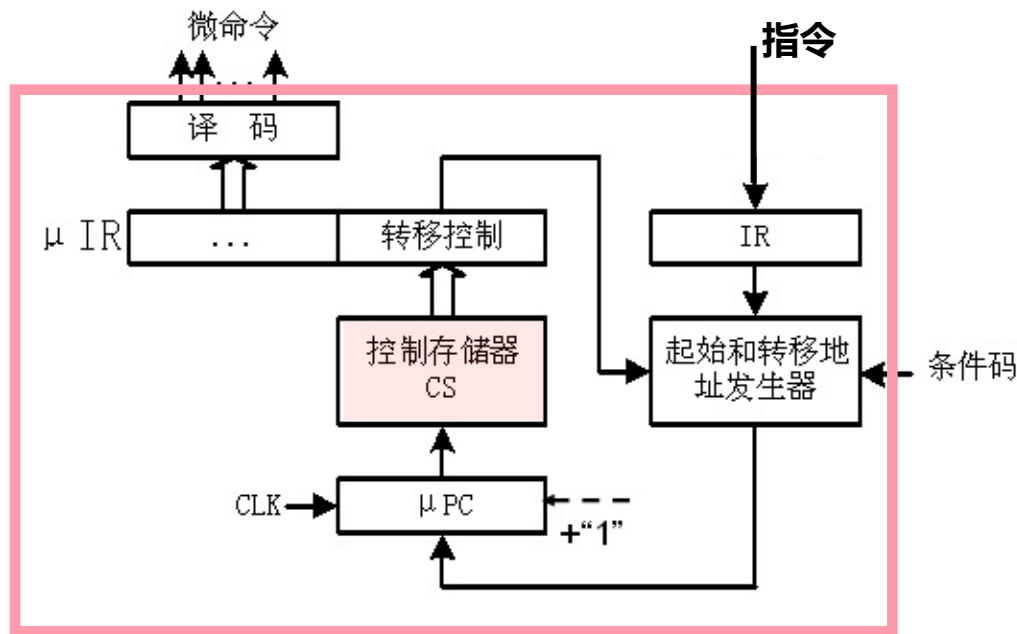
# 微程序控制器设计——微程序控制器的基本结构

- **输入**：指令、条件码
- **输出**：控制信号(微命令)
- **核心**：控存CS
- **$\mu PC$** ：指出将要执行的微指令在CS中的位置
- **$\mu IR$** ：正在执行的微指令
- **每个时钟执行一条微指令**
- 微程序第一条微指令地址由起始地址发生器产生
- 顺序执行时， $\mu PC + 1$
- 转移执行时，由转移控制字段指出对哪些条件码进行测试，转移地址发生器根据条件码修改 $\mu PC$




最初把固化在ROM的微程序称**固件 (Firmware)**，表示用软件实现的硬部件，现在对固件通俗的理解是在ROM中“固化的软件”。


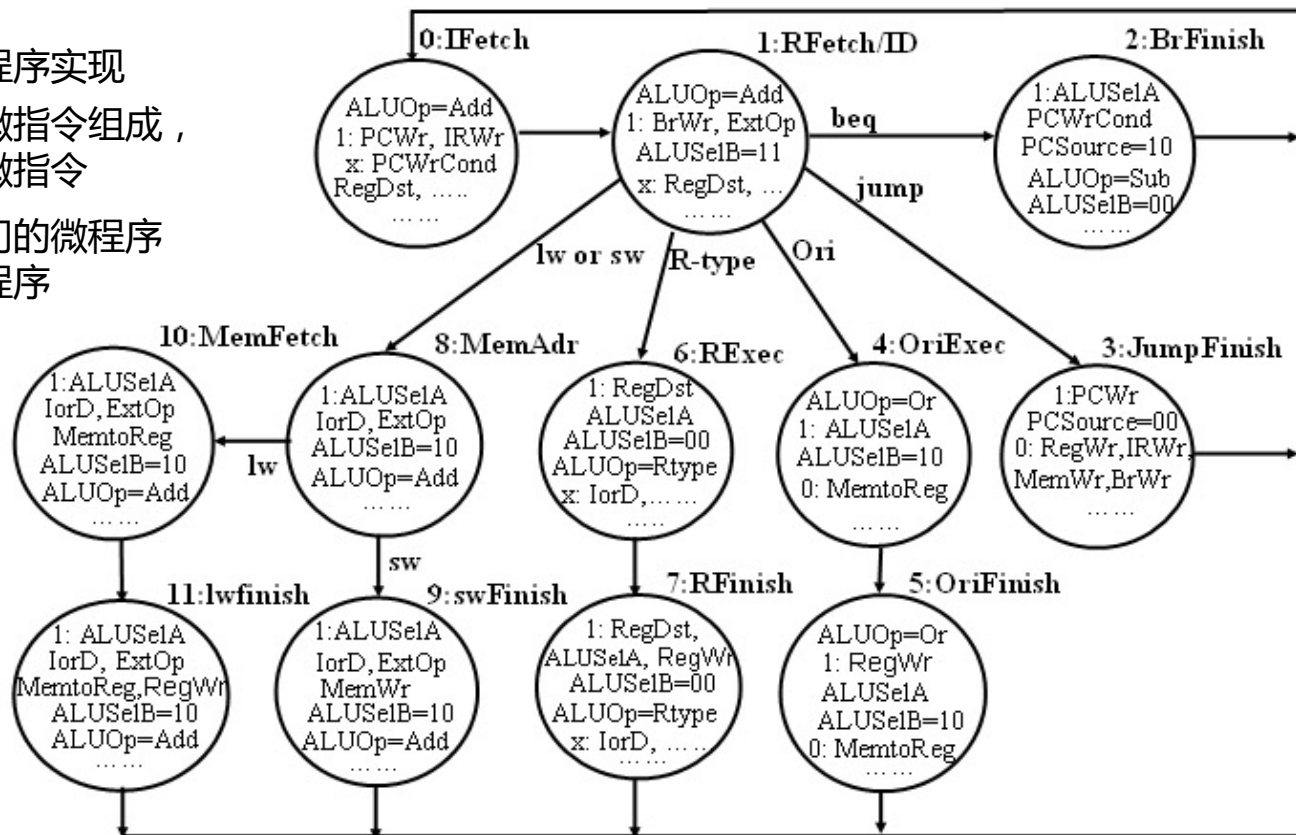
# 微程序控制器设计——状态和微程序的对应关系

- 每条指令用一个微程序实现
- 每个微程序由若干微指令组成，每个状态对应一条微指令
- 取指令和译码用专门的微程序实现，称为取指微程序

- 上述取指微程序包含几条微指令？  
(2条)
- lw指令有几条微指令？(3条)







# 微程序控制器设计——微程序\微指令\微命令\微操作的关系


- 将指令的执行转换为微程序的执行
- 微程序是一个微指令序列
- 每条微指令是一个0/1序列，其中包含若干个微命令（即：控制信号）
- 微命令控制数据通路的执行

## • 控制程序执行要解决什么问题？

- (1) 指令如何译码、执行
- (2) 下条指令到哪里去取

## • 微程序执行也要解决两个问题：

- (1) 微指令如何对微命令编码
- (2) 下条微指令在哪里

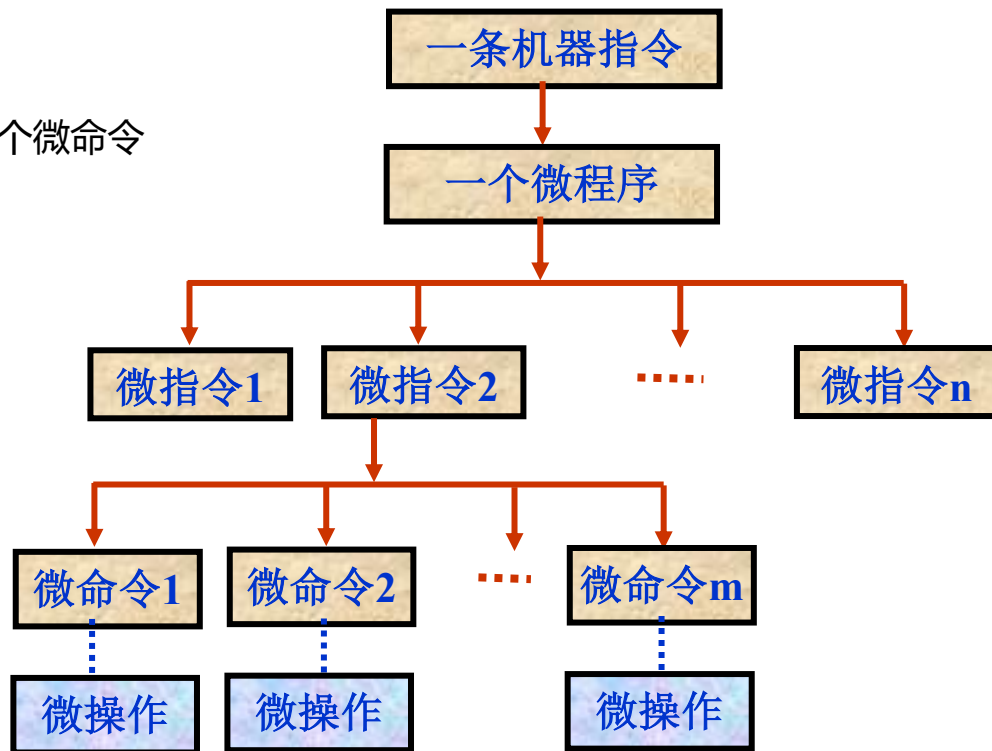



# 微程序控制器设计——微指令格式的设计

- **水平型微指令**

- 基本思想：相容微命令尽量多地安排在一条微指令中。
- 优点：微程序短，并行性高，适合于较高速度的场合。
- 缺点：微指令长，编码空间利用率较低，并且编制困难。

- **垂直型微指令**

- 基本思想：一条微指令只控制一、二个微命令。
- 优点：微指令短，编码效率高，格式与机器指令类似，故编制容易。
- 缺点：微程序长，一条微指令只能控制一、二个，无并行，速度慢。

- **垂直型微指令面向算法描述，水平型微指令面向内部控制逻辑描述**





# 微程序控制器设计——微指令格式的设计

- 微指令中包含了：若干微命令、下条微指令地址（可选）、常数（可选）

微指令格式：



- $\mu$ OP: 微操作码字段，产生微命令；
- $\mu$ Addr: 微地址码字段，产生下条微指令地址。
- 微指令格式设计风格取决于微操作码的编码方式（微命令：控制信号）
- 微操作码编码方式：

不译法（直接控制法）

字段直接编码（译）法

字段间接编码（译）法

水平型微指令风格


最小（最短、垂直）编码（译）法 —— 垂直型微指令风格





# 微程序控制器设计——不译法(直接控制法)

- 基本思想：一位对应一个微命令（控制信号），不需译码。

 


Wilkes微程序控制器是最早提出的，采用的就是不译法。





# 微程序控制器设计——多周期数据通路对应的微操作码

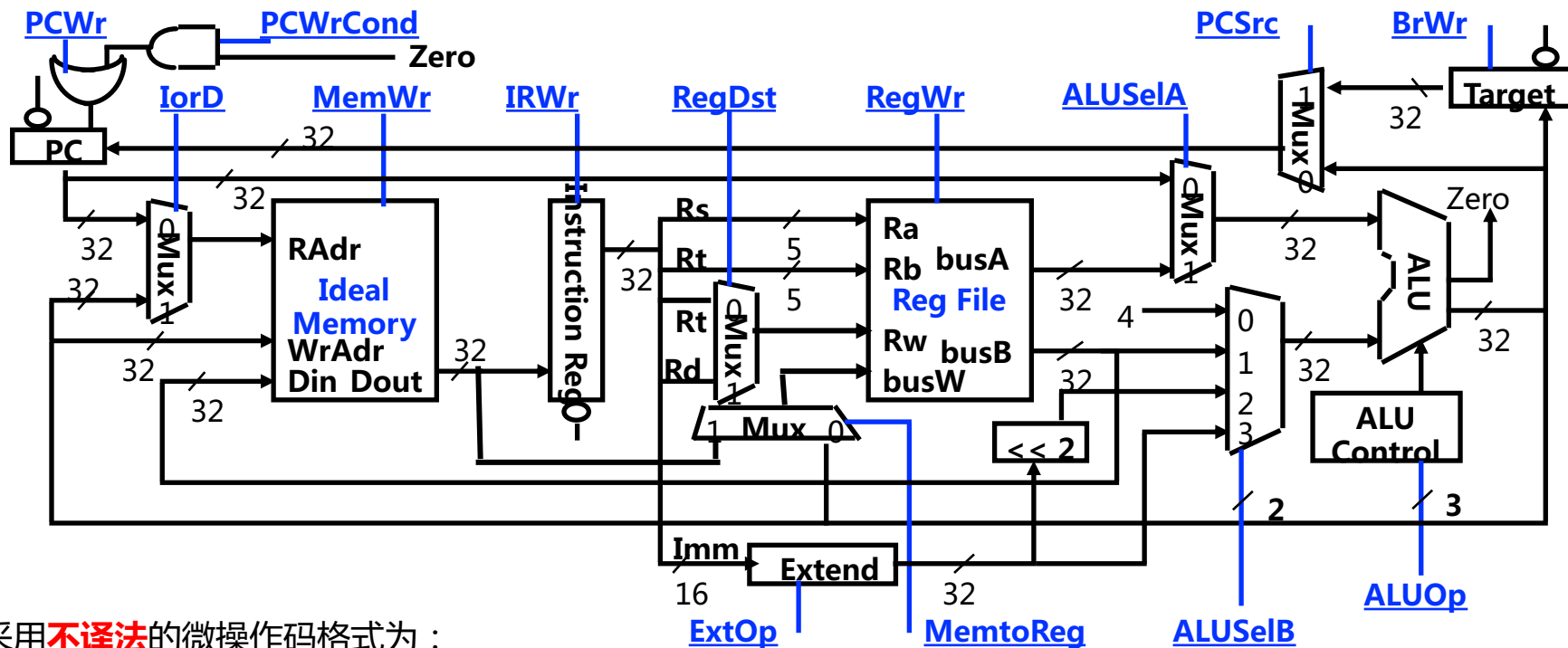

采用**不译法**的微操作码格式为：

<u>PCWr</u>	<u>IorD</u>	<u>MemWr</u>	.....	<u>PCSrc</u>	<u>BrWr</u>	.....
-------------	-------------	--------------	-------	--------------	-------------	-------


控制字 (微指令) 长度等于控制信号 (微命令) 总位数

该图对应控制器的微指令  
长度为多少位? (17位)


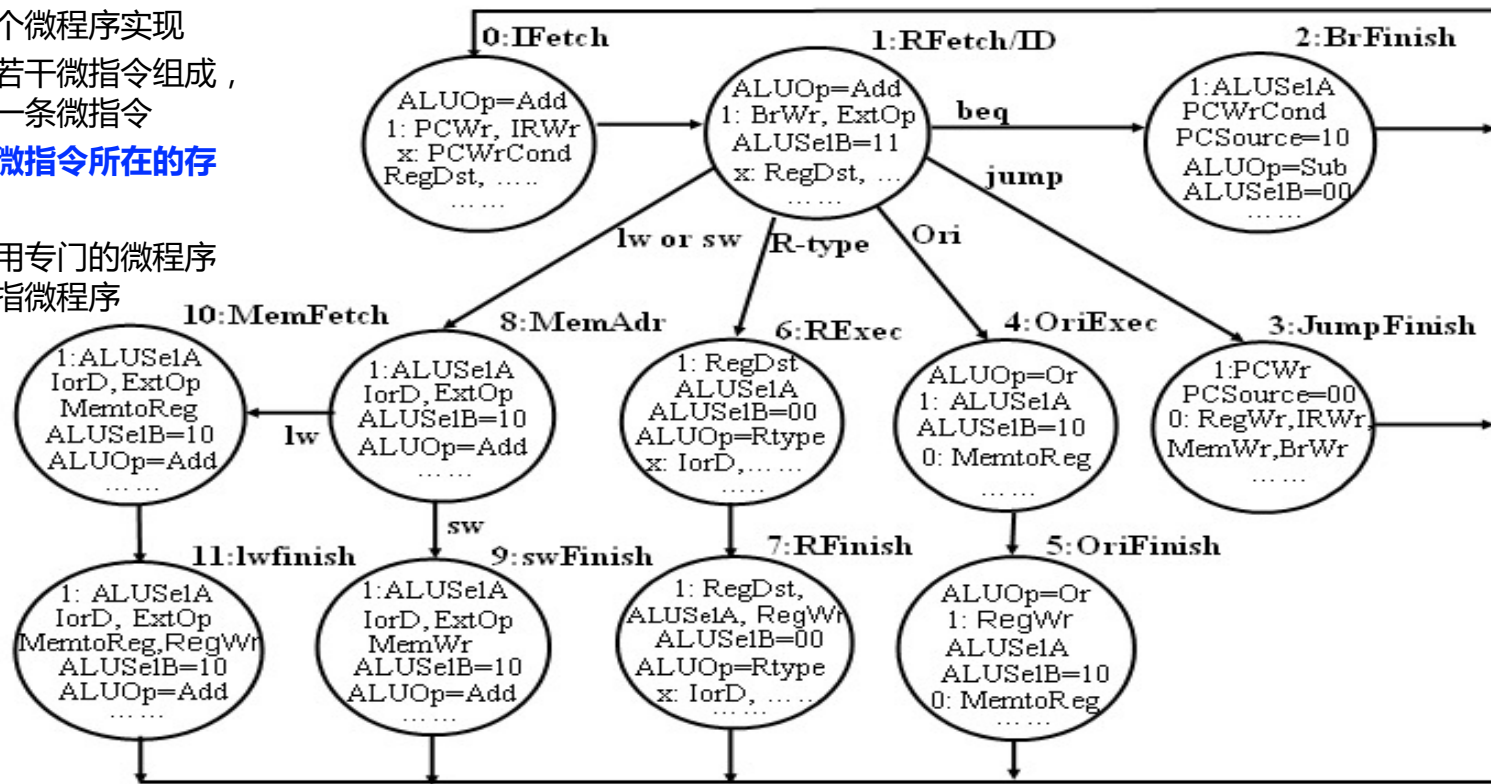
# 微程序控制器设计——状态和微程序的对应关系

- 每条指令用一个微程序实现
- 每个微程序由若干微指令组成，每个状态对应一条微指令
- **状态号相当于微指令所在的存储单元地址**
- 取指令和译码用专门的微程序实现，称为取指微程序



PCWr	IorD	MemWr	...	PCSrc	BrWr	...
------	------	-------	-----	-------	------	-----






# 微程序控制器设计——R-type指令的执行周期(第三个周期)

•  $ALU\ Output \leftarrow busA\ op\ busB$

R-type指令第一个周期控制信号取值？

1: RegDst ALUSelA  
ALUSelB=01 ALUOp=Rtype  
x: PCSrc, IorD MemtoReg  
ExtOp

**RExec**

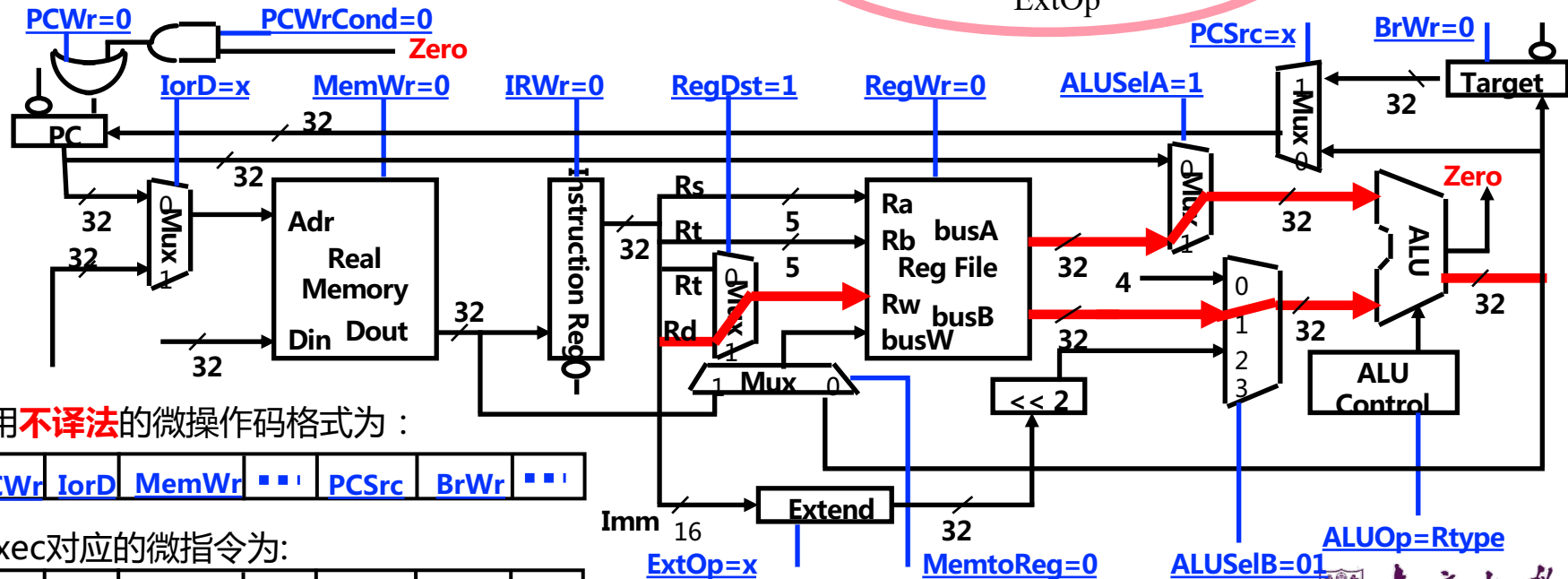

采用**不译法**的微操作码格式为：

PCWr	IorD	MemWr	■ ■ ■	PCSrc	BrWr	■ ■ ■
------	------	-------	-------	-------	------	-------

RExec对应的微指令为:

0	x	0	■ ■ ■	x	0	■ ■ ■
---	---	---	-------	---	---	-------





# 微程序控制器设计——不译法(直接控制法)

- **基本思想**：一位对应一个微命令（控制信号），不需译码。

- **优点**：

- 并行控制能力强，且不必译码，故执行速度快。
- 编制的微程序短。

- **缺点**：

- 微指令字很长，可能多达几百位。
- 编码空间利用率低。（几百位中可能只有几位为1）

- **微操作码编码方式**：

不译法（直接控制法）

**字段直接编码（译）法**

字段间接编码（译）法

} 水平型微指令风格

最小（最短、垂直）编码（译）法 ——— 垂直型微指令风格







# 微程序控制器设计——字段直接编码法

## • 基本思想：

- 将微指令分成若干字段，每个字段对包含的若干微命令编码
- 把**互斥微命令**组合在同一字段，**相容微命令**组合在不同字段
- 一条微指令中最多可同时发出的微命令个数就是字段数
  - **相容微操作**：能同时进行的微操作，称为相容的。
  - **互斥微操作**：不能同时进行的微操作，称为互斥的。例如：
    - ALU运算( add/sub/or/... )，存储器操作( 读指令/读数据/写数据 )
    - 你还能想出哪些互斥微操作？ 从各个寄存器送总线:  $R1_{out}$ 、 $R2_{out}$

## • 优点：

- 有较高的并行控制能力，速度较快。
- 微指令短，能压缩到不译法的1/2到1/3，节省控存容量。

## • 缺点：

- 增加译码线路，并开销一部分时间。但因分段后各字段位数少，所以译码对微指令的执行速度影响不大。





# 中央处理器

---

- CPU概述
- 单周期处理器设计
- 多周期处理器设计
- **带异常处理的处理器设计**





## 带异常处理的处理器设计

- 识别异常事件：软件识别和硬件识别（向量中断）两种不同的方式。

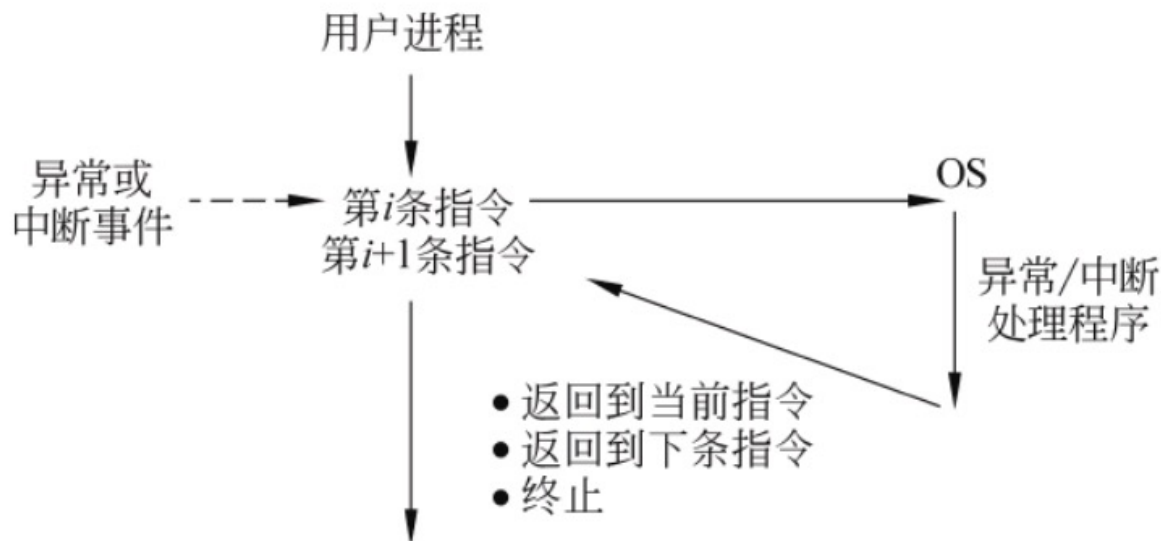


图 5.30 异常和中断处理过程






# 带异常处理的处理器设计

- MIPS采用软件（操作系统提供的一个特定的异常查询程序）识别中断源
- 数据通路中需增加以下两个寄存器：
  - **EPC**：32位，用于存放断点（异常处理后返回到的指令的地址）。
    - 写入EPC的断点可能是正在执行的指令的地址（故障时），也可能是下条指令的地址（自陷和中断时）。前者需要把PC的值减4后送到EPC，后者则直接送PC到EPC (why?)
  - **Cause**：32位（有些位还没有用到），记录异常原因。
    - 假定处理的异常类型有以下两种：  
**未定义指令（Cause=0）、溢出（Cause=1）**
- 需要加入两个寄存器的“写使能”控制信号
  - **EPCWr**：在保存断点时该信号有效，使断点PC写入EPC。
  - **CauseWr**：在处理器发现异常（如：非法指令、溢出）时，该信号有效，使异常类型被写到Cause寄存器。
- 需要一个控制信号IntCause来选择正确的值写入到Cause中
- 需要将异常查询程序的入口地址（MIPS为0x8000 0180）写入PC，可以在原来PCSource控制的多路复用器中再增加一路，其输入为0x8000 0180





# 带异常处理的数据通路

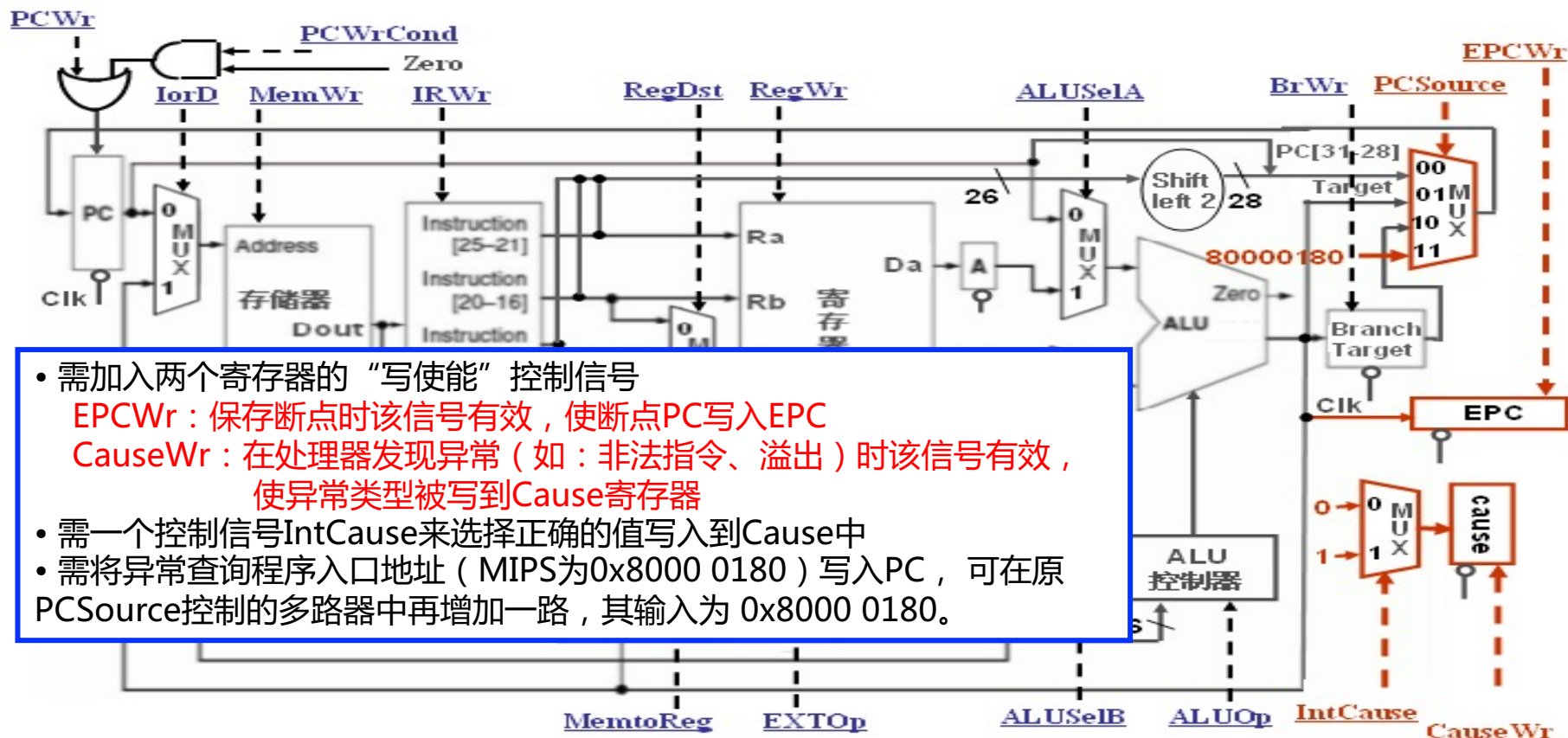



# 带异常处理的控制器设计

- 在有限状态机中增加异常处理的状态，每种异常占一个状态

- 每个异常处理状态中，需考虑以下基本控制
  - Cause寄存器的设置
  - 计算断点处的PC值 ( PC-4 )，并送EPC
  - 将异常查询程序的入口地址送PC
  - 将中断允许位清0 ( 关中断 )

- 假设要控制的数据通路中有以下两种异常处理
  - 未定义指令 ( Cause=0 ) : 状态12
  - 数据溢出 ( Cause=1 ) : 状态13

**注：7条指令共需12个状态：第0~11状态**

- 在原来状态转换图基础上加入两个异常处理状态
  - 如何检测是否发生了这两种异常

- 未定义指令**：当指令译码器发现op字段是一个未定义的编码时
- 数据溢出**：当R-Type指令执行后在ALU输出端的Overflow为1时

## 12 UndefinedInstr

IntCause=0  
CauseWrite=1  
ALUSelA=0  
ALUSelB=01  
ALUOp=Sub  
EPCWrite=1  
PCWrite=1  
PCSrc=11

**12 未定义指令异常状态**

## 13 Overflow

IntCause=1  
CauseWrite=1  
ALUSelA=0  
ALUSelB=01  
ALUOp=Sub  
EPCWrite=1  
PCWrite=1  
PCSrc=11

**13 数据溢出异常状态**



# 带异常处理的有限状态机

• 问题：中断检测能否和异常检测一样，在指令执行中进行？

➢ 中断随机发生，与指令执行不同步不能在指令执行中检测

➢ 总是每条指令执行结束时检测

• 问题：为什么在指令执行中不能响应中断？


➢ 因为无法回到一条指令的中间继续执行

• “fault” 异常的检测在指令执行中。

• “trap” 异常怎样检测？  
指令译码（系统调用指令）或条件码检测（单步）

• 问题：何时检测“缺货”

➢ MMU中地址转换时！

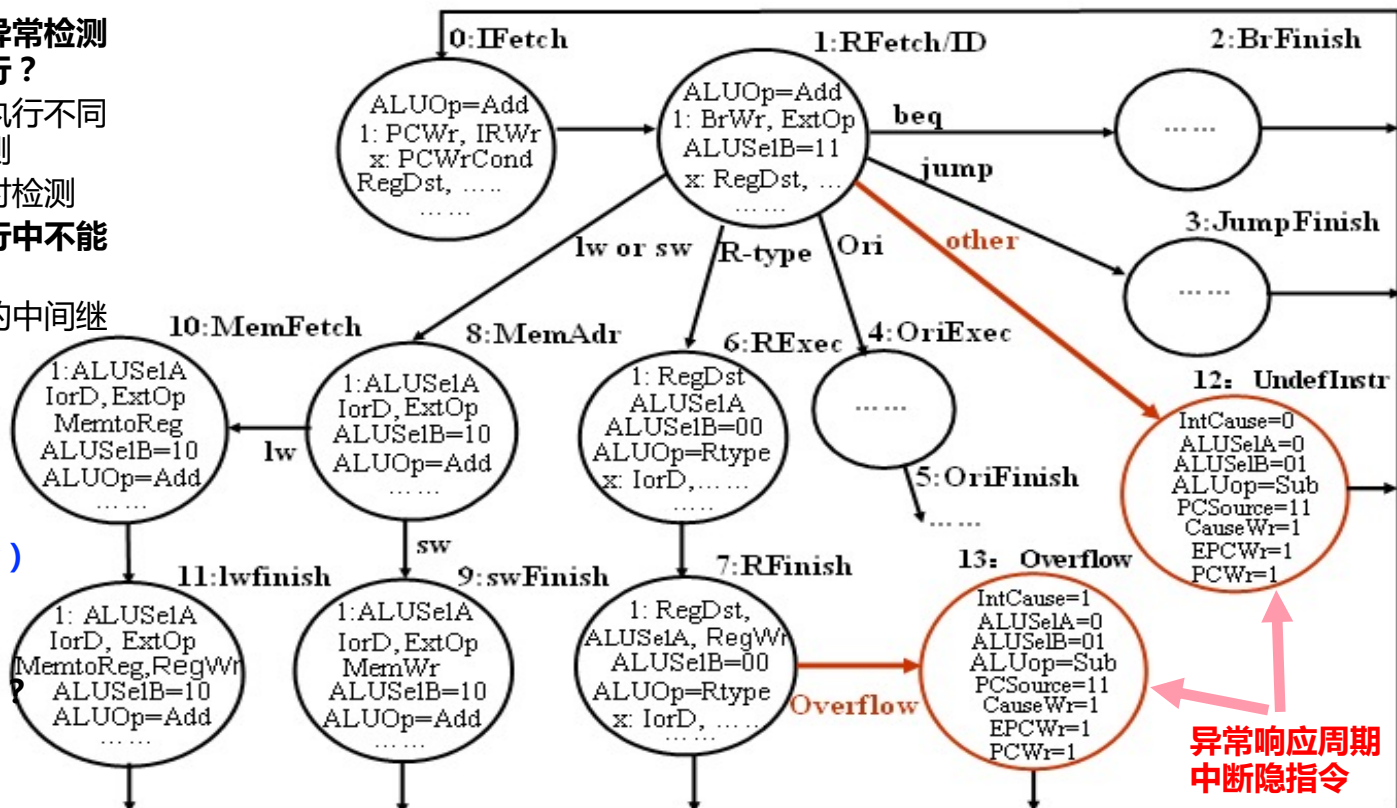



# 实例：IA-32处理器的实现

- 问题：IA-32处理器适合用单周期还是多周期方式来实现？
  - 单周期方式：
    - 每条指令都按最复杂指令时间执行（指令执行效率低！）
    - 功能部件不能重复使用，对于一条具有多个复杂寻址的指令来说，可能要用到相当多个ALU。（成本高！）
  - 多周期方式：
    - 各指令执行时间可不同，简单指令3-4个时钟，复杂指令几十个时钟（指令执行效率高！）
    - 功能部件可以在一条指令执行过程中重复使用，这对于一条指令中具有多个复杂寻址的指令，非常有好处（成本低！）
- 问题：IA-32处理器适合用硬连线线路控制器还是微程序控制器来实现？
  - 硬连线控制器：速度快，但无法实现复杂指令
  - 微程序控制器：容易实现复杂指令，但速度慢
- 从80x486开始，采用了一种折中的方式：
  - 简单指令用Hardwired Control
  - 复杂指令用microcoded control，不需为复杂指令构造复杂的控制电路







# 课程习题（作业）——截止日期：11月6日晚23:59

- **课本162-164页**：第3、5、6、7、8、9、10、13题
- 提交方式：<https://selearning.nju.edu.cn/>（教学支持系统）

教学支持系统

课程

▼ 2025 Fall

- ▶ 本科生一年级
- ▶ 本科生二年级
- ▶ 本科生三年级
- ▶ 本科生四年级
- ▶ 研究生一年级
- ▶ 智能软件与工程学院

计算机组织结构

教师: 殷亚凤

第1章-计算机系统概述-课后习题

第2章-数据的机器级表示-课后习题

第3章-运算方法和运算部件-课后习题

第4章-指令系统-课后习题

第5章-中央处理器-课后习题

## 第5章-中央处理器-课后习题

课本162-164页：第3、5、6、7、8、9、10、13题

- 命名：学号+姓名+第\*章。
- 若提交遇到问题请及时发邮件或在下一次上课时反馈。






# 课程习题（作业）——截止日期：11月6日晚23:59

3. 右图给出了某 CPU 内部结构的一部分, MAR 和 MDR 直接连到存储器总线(图中省略)。在 CPU 内部总线 A 和 B 之间的所有数据传送都需经过算术逻辑部件 ALU。ALU 的部分控制信号及其功能如下:

MOV<sub>a</sub>:  $F = A$ ;                      MOV<sub>b</sub>:  $F = B$ ;  
 $a+1$ :  $F = A+1$ ;                       $b+1$ :  $F = B+1$ ;  
 $a-1$ :  $F = A-1$ ;                       $b-1$ :  $F = B-1$ 。

其中 A 和 B 是 ALU 的输入, F 是 ALU 的输出。假定该 CPU 的指令系统中调用指令 CALL 占两个字, 第一个字是操作码, 第二个字给出子程序的起始地址, 返回地址保存在主存的栈中, 用 SP (栈指示器) 指向栈顶, 存储器按字编址, 每次按同步方式从主存读取一个字。要求:

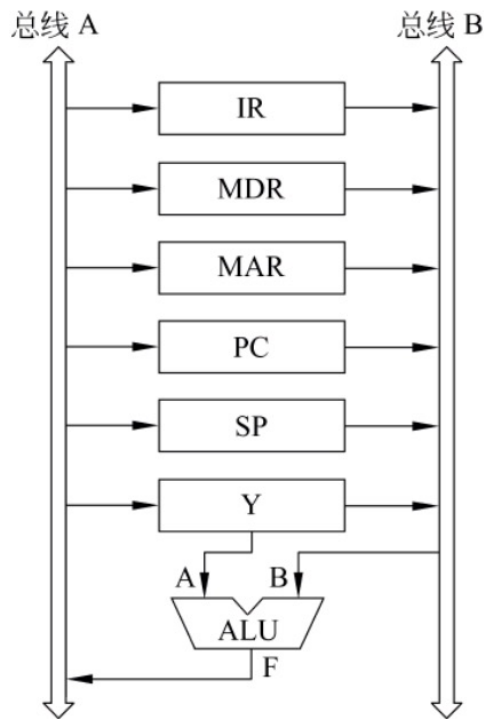- (1) 说明 CALL 指令的功能。
- (2) 写出读取并执行 CALL 指令所要求的控制信号序列(提示: 当前指令地址已在 PC 中)。





## 课程习题（作业）——截止日期：11月6日晚23:59

5. 假定图 5.16 所示单周期数据通路对应的控制逻辑发生错误,使得控制信号  $\text{RegWr}$ 、 $\text{RegDst}$ 、 $\text{ALUSrc}$ 、 $\text{Branch}$ 、 $\text{MemWr}$ 、 $\text{ExtOp}$ 、 $\text{R-type}$ 、 $\text{MemtoReg}$  中某一个在任何情况下总是为 0,则该控制信号为 0 时哪些指令不能正确执行? 要求分别讨论。

6. 假定图 5.16 所示单周期数据通路对应的控制逻辑发生错误,使得控制信号  $\text{RegWr}$ 、 $\text{RegDst}$ 、 $\text{ALUSrc}$ 、 $\text{Branch}$ 、 $\text{MemWr}$ 、 $\text{ExtOp}$ 、 $\text{R-type}$ 、 $\text{MemtoReg}$  中某一个在任何情况下总是为 1,则该控制信号为 1 时哪些指令不能正确执行? 要求分别讨论。

7. 要在 MIPS 指令集中增加一条  $\text{swap}$  指令,可以有两种做法。一种做法是采用伪指令方式(即软件方式),这种情况下,当执行到  $\text{swap}$  指令时,用若干条已有指令构成的指令序列来代替实现;另一种做法是直接改动硬件来实现  $\text{swap}$  指令,这种情况下,当执行到  $\text{swap}$  指令时,则可在 CPU 上直接执行。要求:

(1) 写出用伪指令方式实现“ $\text{swap rs, rt}$ ”时的指令序列(提示:伪指令对应的指令序列中不能使用其他额外寄存器,以免破坏这些寄存器的值)。

(2) 假定用硬件实现  $\text{swap}$  指令时会使每条指令的执行时间增加 10%,则  $\text{swap}$  指令要在程序中占多大的比例才值得用硬件方式来实现?





## 课程习题（作业）——截止日期：11月6日晚23:59

8. 假定图 5.25 多周期数据通路对应的控制逻辑发生错误,使得控制信号 PCWr、MemtoReg、IRWr、RegWr、BrWr、MemWr、PCWrCond、R-type 中某一个在任何情况下总是为 0,则该控制信号为 0 时哪些指令不能正确执行? 要求分别讨论。

9. 假定图 5.25 多周期数据通路对应的控制逻辑发生错误,使得控制信号 PCWr、MemtoReg、IRWr、RegWr、BrWr、MemWr、PCWrCond、R-type 中某一个在任何情况下总是为 1,则该控制信号为 1 时哪些指令不能正确执行? 要求分别讨论。

10. 假定有一条 MIPS 伪指令“bcmp \$t1, \$t2, \$t3”,其功能是实现对两个主存块数据的比较,\$t1 和 \$t2 中分别存放两个主存块的首地址,\$t3 中存放数据块的长度,每个数据占 4 字节,若所有数据都相等,则将 0 置入 \$t1;否则,将第一次出现不相等时的地址分别置入 \$t1 和 \$t2 并结束比较。若 \$t4 和 \$t5 是两个空闲寄存器,请给出实现该伪指令的指令序列,并说明在类似于图 5.25 所示的多周期数据通路中执行该伪指令时要用多少个时钟周期。







## 课程习题（作业）——截止日期：11月6日晚23:59

13. 对于多周期 CPU 中的异常和中断处理,回答以下问题:

(1) 对于除数为 0、溢出、无效指令操作码、无效指令地址、无效数据地址、缺页、访问越权和外部中断, CPU 在哪些指令的哪个时钟周期能分别检测到这些异常或中断?

(2) 在检测到某个异常或中断后,CPU 通常要完成哪些工作? 简要说明 CPU 如何完成这些工作。





# 提问

## Q & A

殷亚凤

智能软件与工程学院

苏州校区南雍楼东区225

yafeng@nju.edu.cn , <https://yafengnju.github.io/>



南京大學  
NANJING UNIVERSITY